

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра электроснабжения

УТВЕРЖДАЮ



Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

2017 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
"Теоретические основы электротехники" для студентов
направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника»

Курск 2017

УДК 621. 301

Составитель: Л.В. Плесконос, А.С. Романченко

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры электроснабжения
А.Л.Овчинников

Электрические цепи однофазного синусоидального тока.
Методическое указание к практическим занятиям по дисциплине
"Теоретические основы электротехники" для студентов
направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника»/
Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л.В.Плесконос, А.С.Романченко.
Курск, 2017. 60 с., рис. 22, табл. 4. Библиогр.: 60 с.

Излагаются методические указания и теоретический материал,
необходимый для выполнения работы.

Предназначены для студентов направления подготовки

Электроэнергетика и электротехника

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать. Формат 60x84 1/16

Усл.печ.л. Уч.-изд.л. ТиражЗаказ. Бесплатно.







Юго-Западный государственный университет.

305040, г.Курск ул. 50 лет Октября, 94.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Основные формулы и уравнения.

Таблица 1.

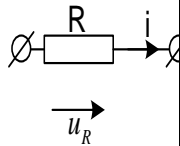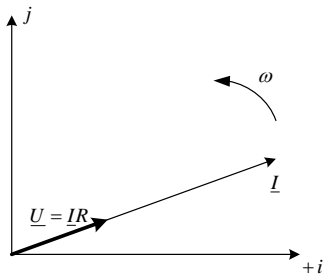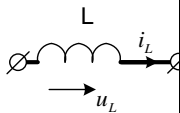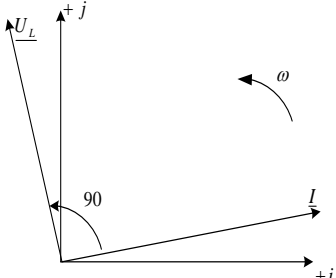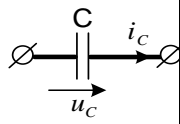
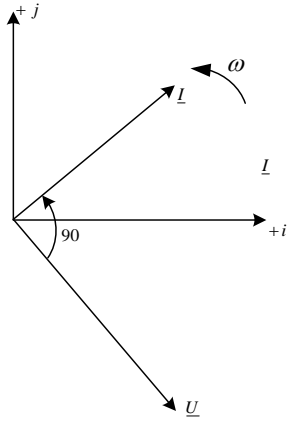
Пассивный элемент	Сопротивление току	Ток, напряжённость, мощность		Векторная диаграмма
		Мгновенное значение	Комплексное значение	
<p>Резистивный</p> 	$Z = R$ $\phi = 0$	$u_R = R \cdot i$ $p = UI(1 - \cos 2\omega t)$	$\underline{U}_R = RI$ $P = UI = I^2 R$ $Q = 0$ $\tilde{S} = \underline{U} \cdot I^* = I^2 R$ $\tilde{S} = S = -U \cdot I$	
<p>Индуктивный</p> 	$Z = j\omega L = jX_L = X_L e^{j90}$ $\phi = 90$	$u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$ $p = -UI \cdot \sin 2\omega t$	$\underline{U}_L = j\omega LI = jX_L I$ $P = 0$ $Q_L = U_L I = X_L^2 I^2$ $\tilde{S} = \underline{U} \cdot I^* = jX_L I^2$	
<p>Емкостный</p> 	$Z = -j \frac{1}{\omega C} = -jX_c = X_c e^{-j90}$ $\phi = 90$	$u_c = \frac{1}{C} \int i_c dt$ $p = UI \cdot \sin 2\omega t$	$\underline{U}_c = -j \frac{1}{\omega C} I = -jX_c I$ $P = 0$ $Q_c = U_c I = X_c I^2$ $\tilde{S} = \underline{U} \cdot I^* = -jX_c I^2$	


При расчёте и преобразовании линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока используют законы, методы расчёта и способы преобразования, применяемые для линейных электрических цепей постоянного тока (табл. 2, 3, 4).

Только необходимо вместо R записать \underline{Z} , вместо E записать \underline{E} ,
вместо U записать \underline{U} , вместо I записать \underline{I} .

Последовательное соединение элементов.

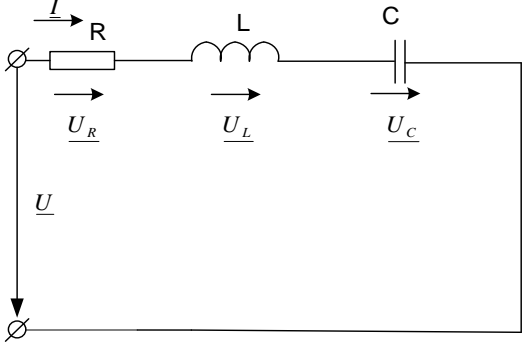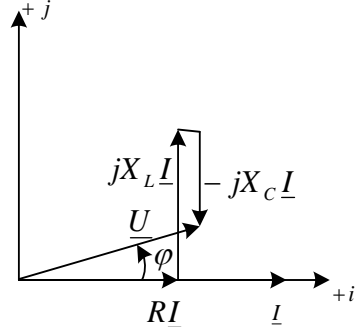


Таблица 2.
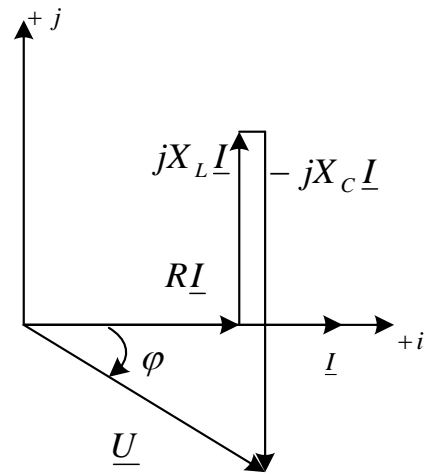
<p>Электрическая схема</p>	
<p>Уравнение для мгновенных значений</p>	$u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt$
<p>Уравнение для комплексных значений</p>	$\underline{U} = R\underline{I} + jX_L\underline{I} - jX_C\underline{I}$ $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R + j(X_L - X_C)} = Ie^{-j\varphi}$ <p>если $\underline{I} = I$</p>
<p>Комплексное сопротивление</p>	$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R + j(X_L - X_C) = R + jX = Ze^{j\varphi},$ <p>где $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2}$</p> $\varphi = \text{arctg} \frac{X}{R}$ <p>Если $x > 0$, то $\varphi > 0$; если $x < 0$, то $\varphi < 0$.</p>
<p>Векторная диаграмма</p>	




$X=X_L-X_C>0, \varphi>0$

$X=X_L-X_C<0, \varphi<0$

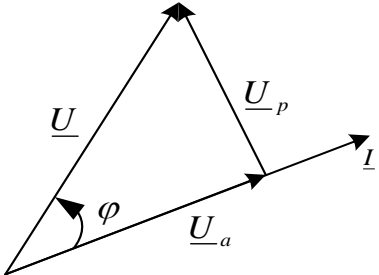
<p>Треугольник сопротивлений</p>	 <p> $R = Z \cos \phi,$ $X = Z \sin \phi,$ $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ </p>
<p>Треугольник мощностей</p>	 <p> $S = U \cdot I = I^2 \cdot Z,$ $S = U \cdot I = I^2 \cdot Z$ $Q = U \cdot I \cdot \sin \phi = I^2 \cdot X,$ $Q = -U \cdot I \cdot \sin \phi = -I^2 \cdot X$ $P = U \cdot I \cdot \cos \phi = I^2 \cdot R,$ $P = U \cdot I \cdot \cos \phi = I^2 \cdot R$ </p>
<p>Активная и реактивная составляющая напряжения</p>	 <p> $\underline{U} = \underline{U}_a + \underline{U}_p$ $\underline{U}_a = \underline{U} \cos \phi$ $\underline{U}_p = \underline{U} \sin \phi$ $U = \sqrt{\underline{U}_a^2 + \underline{U}_p^2}$ </p>

Комплексная проводимость	$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2} = g - jb = Ye^{-j\varphi}$
Баланс мощностей	$\underline{UI}^* = RI^2 + j(X_L - X_C)I^2 = P \pm jQ$
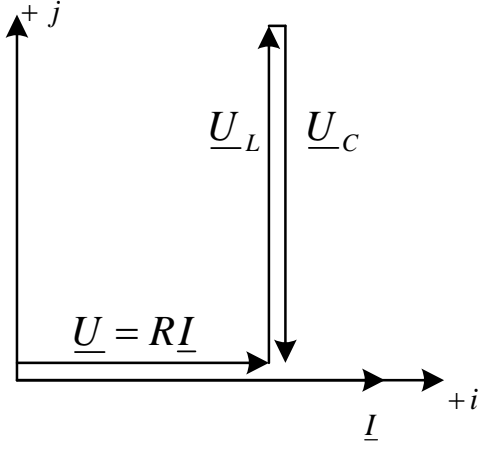
<p>Резонанс напряжений в последовательном RLC - контуре</p>	$\omega L - \frac{1}{\omega C} = X = 0,$ <p>откуда резонансная частота</p> $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$ <p>При резонансе $\underline{I} = \frac{U}{R} = \max,$</p> $\underline{Z} = R, \quad \underline{U}_L = \underline{U}_C = \omega_0 L \underline{I} = \frac{I}{\omega_0 C}$ <p>Добротность $Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega L}{R} = \frac{1}{\omega C R} = \frac{\rho}{R},$</p> <p>где $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}},$</p> <p>Затухание контура $d = \frac{1}{Q} = \frac{R}{\rho}$</p>
<p>Векторная диаграмма при резонансе напряжений</p>	 <p>The diagram shows a complex plane with a horizontal real axis labeled '+i' and a vertical imaginary axis labeled '+j'. A vector \underline{I} points along the positive real axis. A vector $\underline{U} = R\underline{I}$ also points along the positive real axis, starting from the origin. Two vertical vectors, \underline{U}_L and \underline{U}_C, are shown. \underline{U}_L points upwards and \underline{U}_C points downwards, both starting from the tip of the $\underline{U} = R\underline{I}$ vector. The lengths of \underline{U}_L and \underline{U}_C are equal, and they are perpendicular to the real axis.</p>

Параллельное соединение элементов.

Таблица 3.
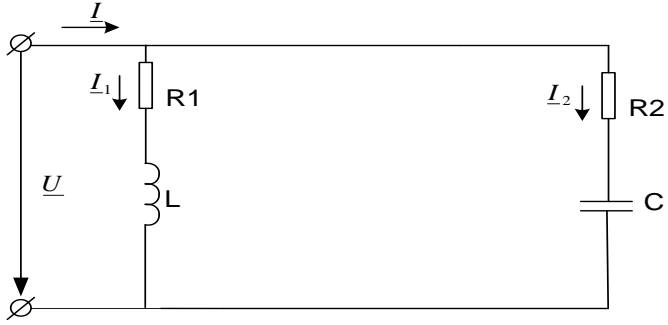
<p>Электрическая схема</p>	
<p>Уравнение для мгновенных значений</p>	$i = i_1 + i_2, \quad u = R_1 i_1 + L \frac{di}{dt} = R_2 i_2 + \frac{1}{c} i_2 dt$


<p>Уравнение для комплексных значений</p>	$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2, \underline{U} = R_1 \underline{I}_1 + jX_L \underline{I}_2 = R_2 \underline{I}_2 - jX_C \underline{I}_2$ $\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{R_1 + jX_L} = I_1 \cdot e^{-j\varphi_1}$ $\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{R_2 - jX_C} = I_2 \cdot e^{j\varphi_2}$ <p>если $\underline{U} = U$</p>
<p>Комплексная проводимость</p>	$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_1 + jX_L} = \frac{R_1}{R_1^2 + X_L^2} - j \cdot \frac{X_L}{R_1^2 + X_L^2} = g_1 - jb_1$ $\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2 - jX_C} = \frac{R_2}{R_2^2 + X_C^2} + j \cdot \frac{X_C}{R_2^2 + X_C^2} = g_2 + jb_2$ $\underline{Y}_{\Sigma} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 = (g_1 + g_2) - j \cdot (b_1 - b_2) = g - jb$
<p>Векторная диаграмма</p>	
<p>Активная и реактивная составляющая тока</p>	


$$\underline{I} = \underline{I}_a + \underline{I}_p$$

$$\underline{I}_a = \underline{I} \cos \varphi$$

$$\underline{I}_p = \underline{I} \sin \varphi$$


$$I = \sqrt{\underline{I}_a^2 + \underline{I}_b^2}$$

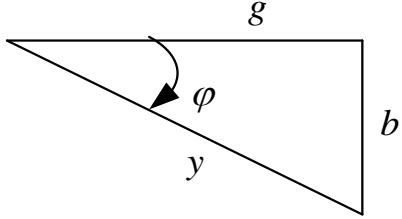
<p>Треугольник проводимостей</p>	 $g = Y \cos \phi, \quad b = Y \sin \phi, \quad Y = \sqrt{g^2 + b^2}$
<p>Резонанс токов в параллельном контуре</p>	$b_1 = b_2, \quad \frac{\omega L}{R_1^2 + (\omega L)^2} = \frac{1}{\omega C} \frac{1}{R_2^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2},$ <p>резонансная частота</p> $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{\left(\frac{L}{C}\right) - R_1^2}{\left(\frac{L}{C}\right) - R_2^2}} \text{ при}$ $R_1 = R_2 = 0 \longrightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ <p>При резонансе $\underline{I} = \underline{U} \cdot R = \min$</p>
<p>Векторная диаграмма при резонансе токов</p>	



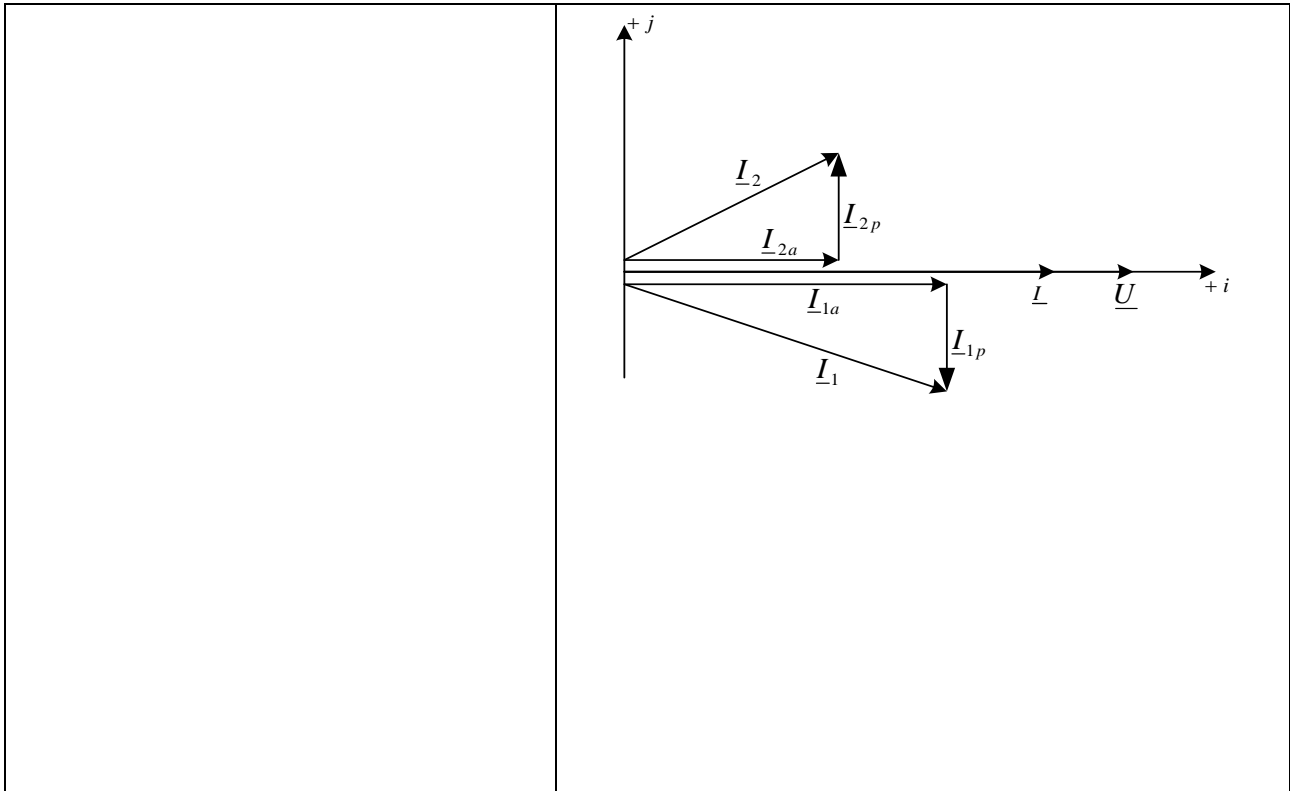


Цепи с взаимной индуктивностью.

Таблица 4.
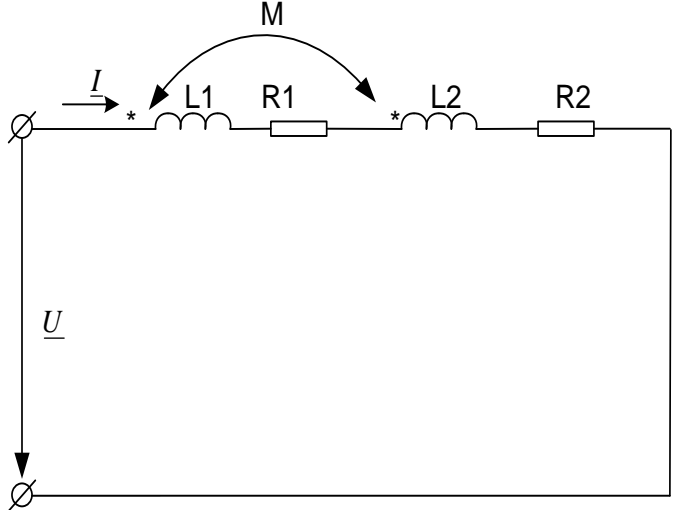
<p>Коэффициент индуктивности связи</p>	$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}},$ <p>где M – взаимная индуктивность, L_1 и L_2 – индуктивности катушек</p> $0 < k \leq 1$
<p>Согласное последовательное соединение индуктивно связанных катушек</p>	 $u = L_1 \frac{di}{dt} + R_1 i + M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + R_2 i + M \frac{di}{dt}$ $\underline{U} = (R_1 + R_2) \underline{I} + j\omega(L_1 + L_2 + 2M) \underline{I}$
<p>Комплексное сопротивление взаимной индукции</p>	$\underline{Z}_M = j\omega M = jX_M, \text{ где}$ $X_M = \omega M$
<p>Реактивное сопротивление при согласном включении</p>	$X_{\text{сogl}} = \omega L_1 + \omega L_2 + 2\omega M = X_{L_1} + X_{L_2} + 2X_M$
<p>Векторная диаграмма при согласном включении для $L_1 > M$ и $L_2 > M$</p>	

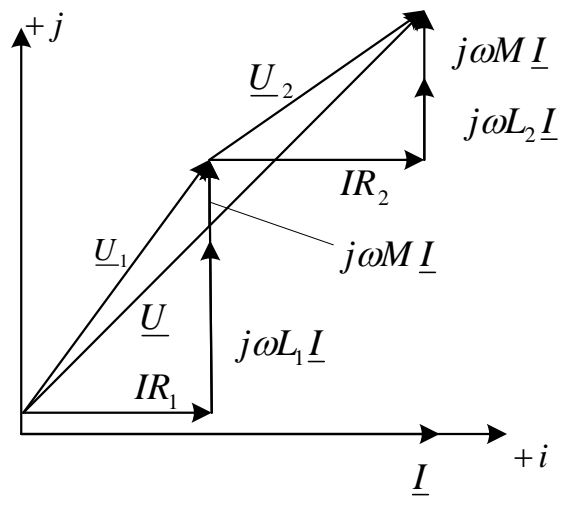
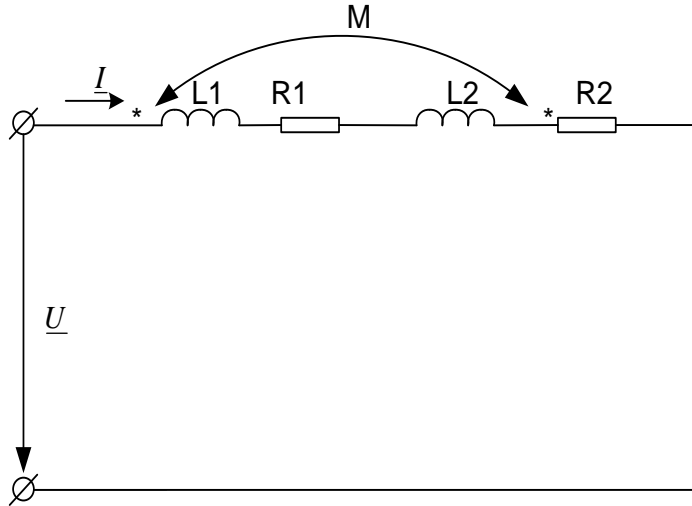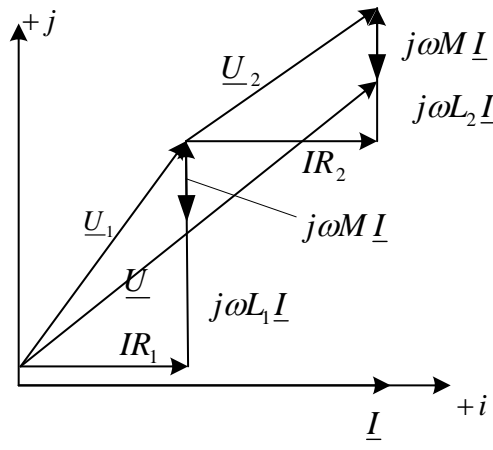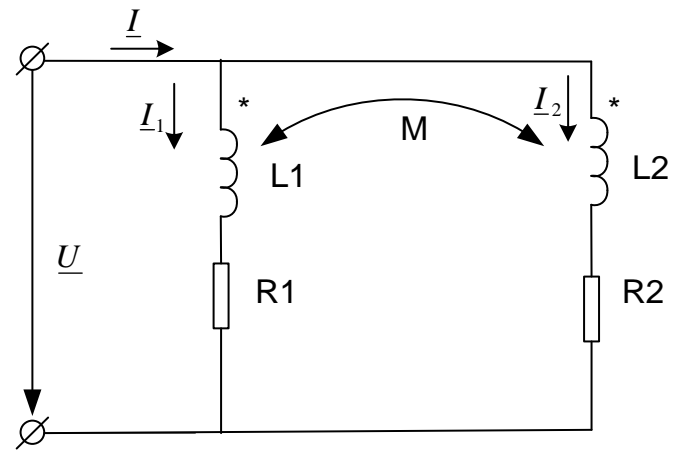
<p>Встречное последовательное соединение индуктивно связанных катушек</p>	 $u = L_1 \frac{di}{dt} + R_1 i - M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + R_2 i - M \frac{di}{dt}$ $\underline{U} = (R_1 + R_2) \underline{I} + j\omega(L_1 + L_2 - 2M) \underline{I}$
<p>Реактивное сопротивление встречно связанных катушек</p>	$X_{\text{смп}} = X_{L_1} + X_{L_2} - 2X_M$
<p>Векторная диаграмма при встречном включении для $L_1 > M$ и $L_2 > M$</p>	
<p>Параллельное соединение индуктивно связанных катушек</p>	 $\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$

$$\underline{U} = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + \underline{Z}_M \underline{I}_2$$

$$\underline{U} = \underline{Z}_M \underline{I}_1 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2,$$


где $\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1$

$$\underline{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2$$

$$\underline{Z}_M = j\omega M$$

<p>Входное комплексное сопротивление</p>	<p>Согласное соединение: $Z_{ex} = \frac{U}{I} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 - 2\underline{Z}_M}$</p> <p>Встречное соединение: $Z_{ex} = \frac{U}{I} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + 2\underline{Z}_M}$</p>
<p>Развязка индуктивных цепей</p>	
<p>Передача мощности между индуктивно связанными катушками</p>	$\tilde{S}_M = \tilde{S}_{M1} + \tilde{S}_{M2} = \underline{U}_{M1} I_2^* + \underline{U}_{M2} I_1^* = j\omega M I_2 I_1^* + j\omega M I_1 I_2^* = j2X_M \operatorname{Re}(I_1 I_2^*) = j2X_M \operatorname{Re}(I_2 I_1^*)$ $X_M = \omega M ,$ <p>где \tilde{S}_{M1} и \tilde{S}_{M2} - комплексные мощности соответственно первой и второй катушек, обусловленные взаимной индукцией.</p>

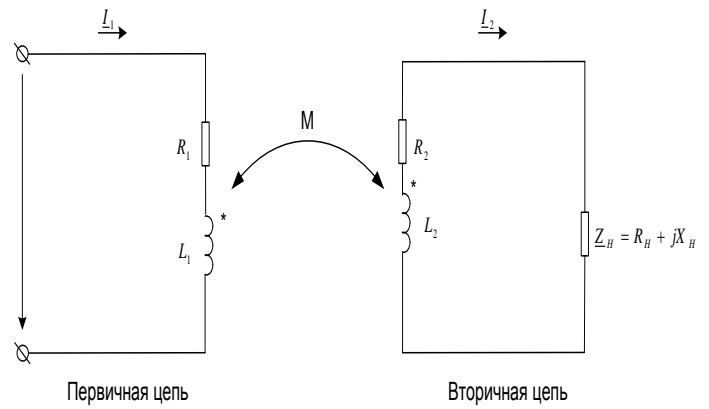Трансформатор без ферромагнитного сердечника (воздушный трансформатор)




Для первичной цепи

$$\underline{U} = R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega M \underline{I}_2$$

Для вторичной цепи
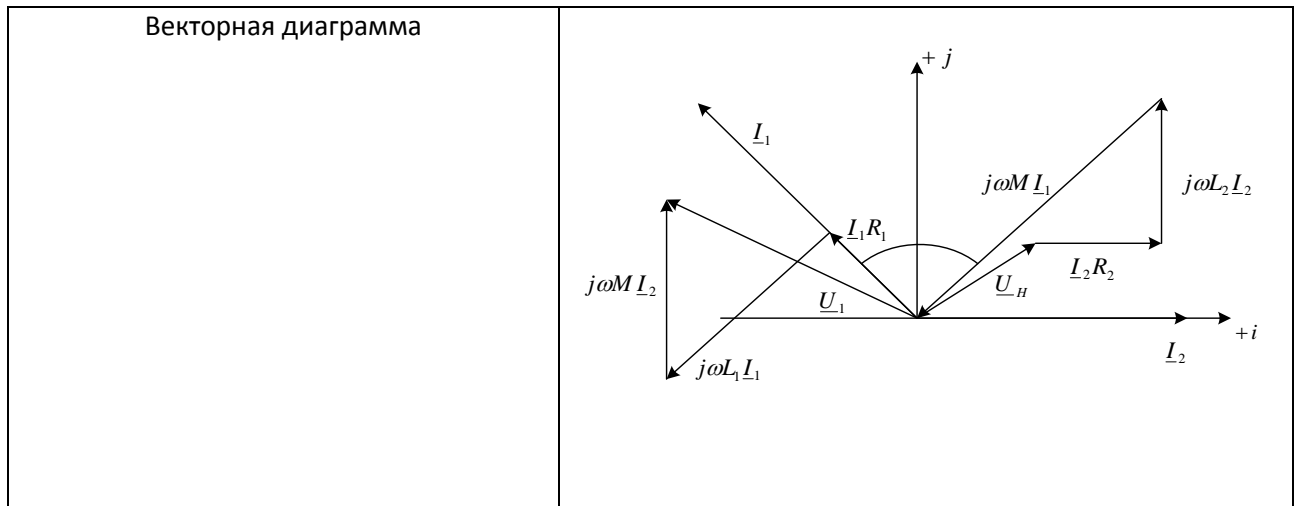
$$0 = R_2 \underline{I}_2 + j\omega L_2 \underline{I}_2 + j\omega M \underline{I}_1 + \underline{I}_2 \underline{Z}_H$$



1р. Фазовый сдвиг φ между напряжением на индуктивной катушке и током $i=7\sin(628t+45^\circ)$ А равен 30° , при этом активная мощность $P=160$ Вт.

Определить полное, активное и реактивное сопротивление катушки, ее индуктивность, полную и реактивную мощности. Записать выражение для мгновенных значений напряжения на катушке, на ее активном и индуктивном сопротивлениях. Построить векторную диаграмму.

2. Ток идеальной индуктивности $L=1$ Гн, $i(t)=1,41\sin(314t+45^\circ)$.

Определить индуктивное сопротивление, комплекс действующего значения напряжения и реактивную мощность.

Зр. В розетку с напряжением 220В необходимо включить лампочку 40Вт, но с номинальным напряжением 127В. Требуется подобрать конденсатор C , включенный последовательно с лампочкой (рис.2.1) и обеспечивающий номинальное напряжение лампочки.

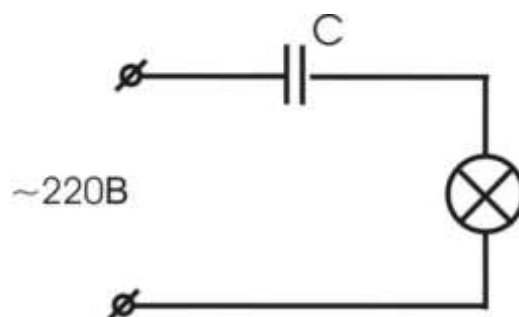


Рис.1.

4. На элементах с комплексными сопротивлениями

а) $\underline{Z}=10e^{j90^\circ}$, б) $\underline{Z}=10e^{-j90^\circ}$ задано напряжение $\underline{U}=100\text{В}$.

Определить характер нагрузки, мгновенный ток I , если $f=50\text{Гц}$.

Построить векторные диаграммы.

5. Ток сопротивления $R=10\text{ Ом}$

$$i(t)=30\sin(314t+30^\circ)$$

Определить комплекс действующего значения напряжения и активную мощность, построить векторную диаграмму.

6. Ток емкости $C=1\text{мкФ}$ $i(t)=0,1\sin(10000t+120^\circ)$.

Определить комплекс действующего значения напряжения, емкостное сопротивление и реактивную мощность, построить векторную диаграмму.

7р. Определить индуктивность L катушки, используя результаты двух опытов: а) когда катушка включена в сеть переменного тока с напряжением $U=220\text{В}$ и частотой $f=50\text{Гц}$, ток в катушке $I=4\text{А}$; б) когда катушка включена в сеть постоянного тока ($U=200\text{В}$), ток в катушке $I=5\text{А}$.

8р. При помощи осциллографа были сняты кривые начального напряжения $u(t)$ и тока $i(t)$ на входе пассивного двухполюсника (рис. 2.2.)

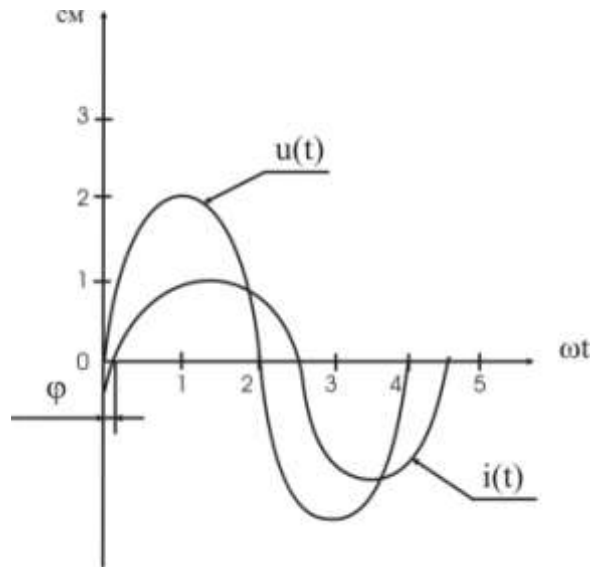


Рис. 2.

Определить частоту переменного тока, из каких эквивалентных элементов состоит двухполюсник и чему равны его эквивалентные параметры.

Масштаб времени $M_t = 2,5 \frac{\text{мс}}{\text{см}}$, масштаб для напряжения $M_U = 100 \frac{\text{В}}{\text{см}}$, масштаб для тока $M_I = 5 \frac{\text{А}}{\text{см}}$.

9р. По цепи, состоящей из последовательно соединенных индуктивной катушки, полное сопротивление которой составляет 30,5 Ом и конденсатора емкостью $C = 4,8 \text{ мкФ}$, проходит ток $i = 2,7 \sin(3454t + 40^\circ) \text{ А}$, активная мощность этой цепи $P = 35,7 \text{ Вт}$.

Определить индуктивность катушки, ее активное сопротивление, полное сопротивление цепи, действующее значение приложенного напряжения на входе, полную и реактивную мощности цепи. Построить векторную диаграмму.

10. К электрической цепи из последовательно соединенных резистора сопротивлением $R = 6,5 \text{ Ом}$, катушки с индуктивностью $L = 20 \text{ мГн}$, и конденсатора емкостью $C = 30 \text{ мкФ}$ подведено напряжение переменного тока с частотой $f = 150 \text{ Гц}$ и действующим значением $U = 30 \text{ В}$.

Определить полное сопротивление цепи, действующее значение тока, полную потребляемую мощность, коэффициент мощности. Построить треугольник сопротивлений.

11. Для цепи (рис.2.3.) определить входное напряжение, сопротивление цепи и сдвиг фаз φ , если $I=5A$, $U_R=100V$, $U_L=150V$, $U_C=75V$.

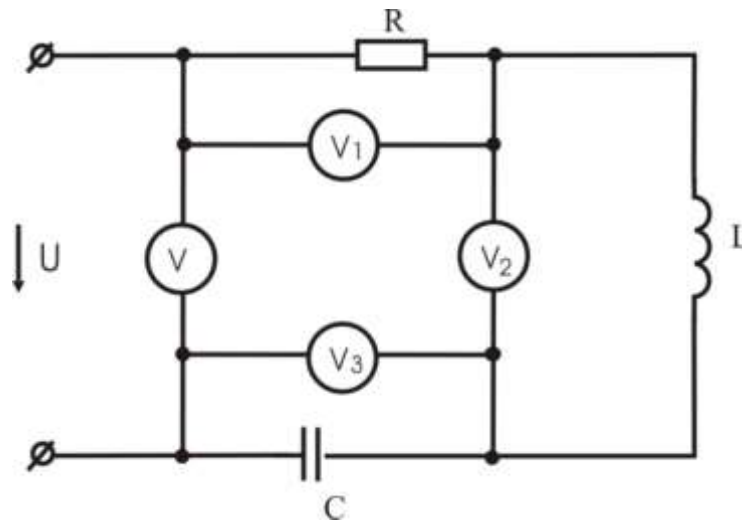


Рис.3.

12р. Для определения параметров эквивалентной схемы пассивного двухполюсника АВ (рис.2.4) были измерены напряжение $U_1=26V$, ток $I_1=4A$ и мощность $P_1=40Вт$.

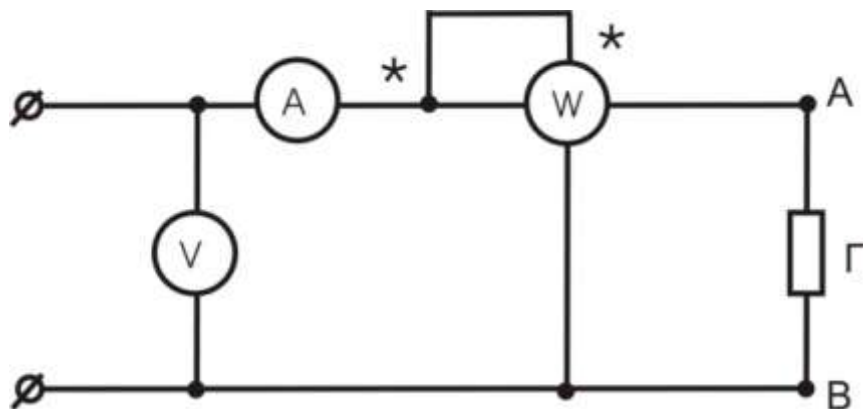


Рис.4.

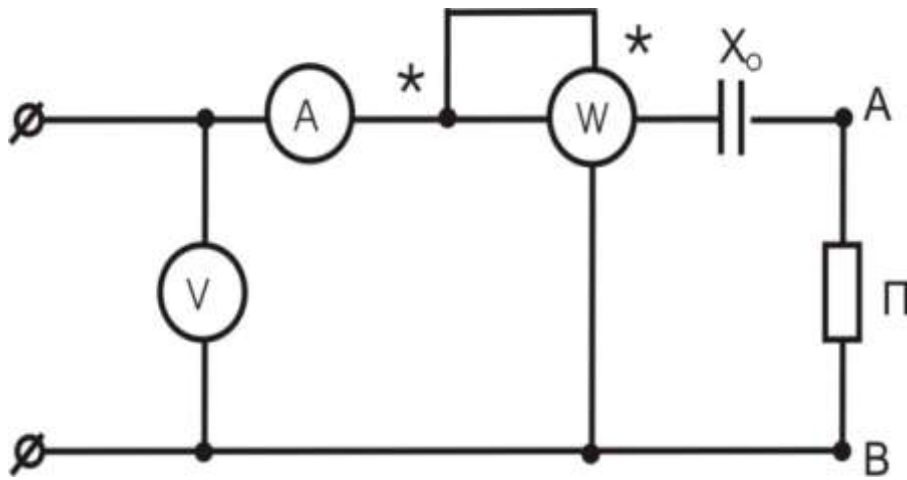


Рис.5.

Для определения характера эквивалентного реактивного сопротивления этого двухполюсника последовательно с ним включили конденсатор (рис.2.5). При том же приложенном напряжении приборы показали $I_2=5,53\text{A}$ и $P_2=76,5\text{Вт}$. Частота переменного тока $f=50\text{Гц}$.

Определить параметры эквивалентной схемы двухполюсника.

13р. Полное сопротивление цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора и конденсатора $Z=320\text{Ом}$, активная мощность цепи $P=17\text{Вт}$.

Определить сопротивление резистора, емкость конденсатора, полную потребляемую мощность, действующие значения тока и входного напряжения, если напряжение на резисторе $U_R=60\sin(2512t+80^\circ)\text{В}$.

Определить активную и реактивную составляющие тока. Записать выражения для мгновенных значений тока и напряжения в цепи и напряжения на конденсаторе.

14. Комплекс полной мощности для некоторого пассивного двухполюсника равен $\tilde{S}=3000+j4000$.

Определить угол сдвига фаз между током и напряжением на зажимах двухполюсника.

15р. По показаниям приборов, включенных в цепь (рис.2.6.) определить ток в неразветвленном участке цепи, сопротивление в каждой ветви и полное сопротивление цепи.

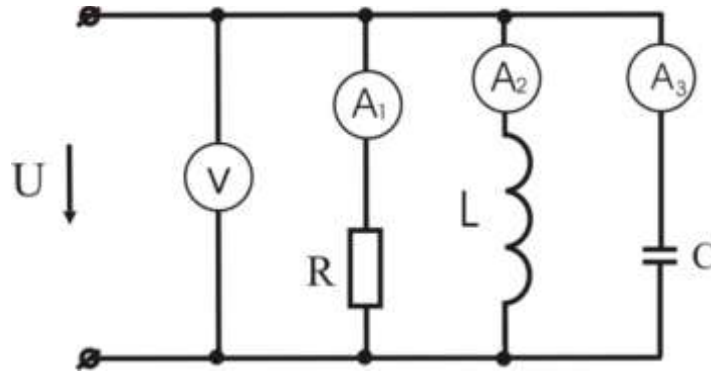


Рис. 6.

Заменить данную цепь эквивалентной последовательной цепью R_{Σ} , X_{Σ} .
Построить векторную диаграмму.

Дано: $U=120\text{В}$, $I_1=3\text{А}$, $I_2=6\text{А}$, $I_3=2\text{А}$.

16р. Две параллельные ветви (рис. 2.7), сопротивления которых $R_1=80\text{Ом}$, $X_L=60\text{Ом}$, $R_2=120\text{Ом}$, $X_C=500\text{Ом}$, присоединены к источнику напряжения $U=130\text{В}$.

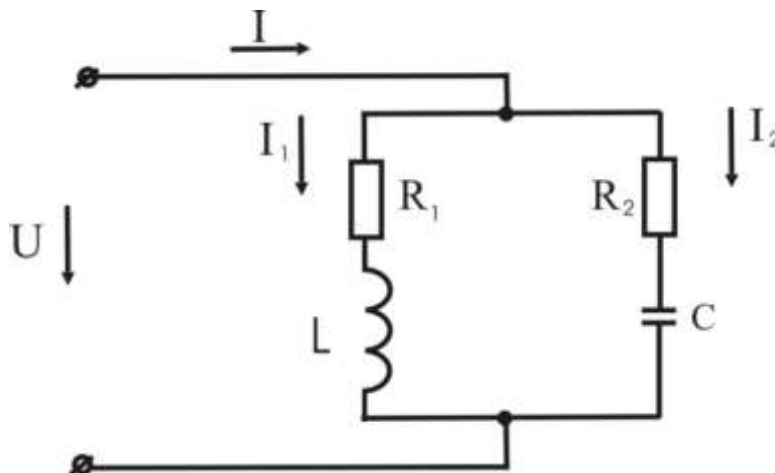


Рис.7.

Определить токи I_1 , I_2 , I , проводимость цепи, активные и реактивные мощности каждой ветви и всей цепи. Построить векторную диаграмму токов.

17. К источнику переменного тока с частотой $f=400\text{Гц}$ подключена цепь, состоящая из резистора и параллельно включенного конденсатора емкостью $C=1,65\text{ мкФ}$. Действующее значение потребляемого тока $I=1,1\text{А}$ и тока в ветви с конденсатором $I_C=0,72\text{А}$.

Определить действующее значение входного напряжения и тока в резисторе, его сопротивление, потребляемую полную, активную и реактивную мощности, коэффициент мощности. Построить векторную диаграмму.

18. Параллельно соединенные резистор сопротивлением $R=24\text{Ом}$, катушка с индуктивностью $L=19,9\text{мГн}$ и конденсатор емкостью $C=15\text{мкФ}$ подключены к источнику с амплитудным значением напряжения $U_m=70\text{В}$ и частотой $f=400\text{Гц}$.

Определить действующее значение токов во всех ветвях, полную, активную и реактивную мощности всей цепи, коэффициент мощности, активную и реактивную составляющие тока. Построить векторную диаграмму.

19р. В электрической схеме (рис.2.8) определить мгновенные значения токов и показания приборов электромагнитной системы.

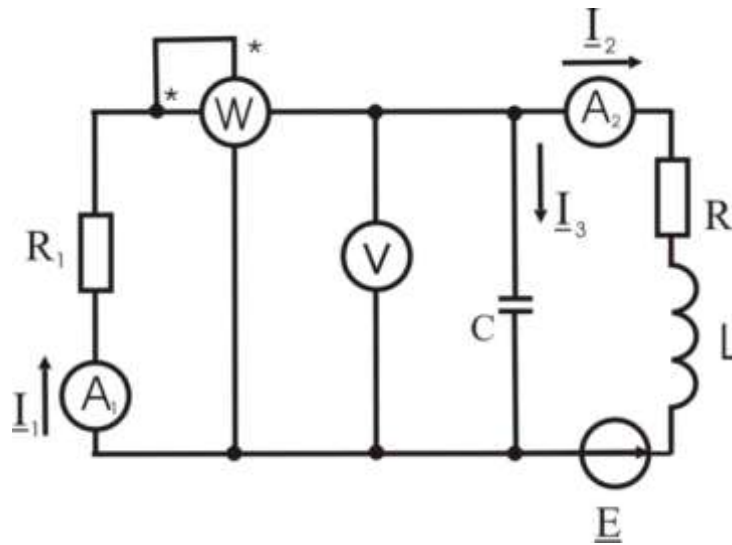


Рис. 8.

Параметры схемы: $L=25,4\text{мГн}$, $C=176\text{мкФ}$, $R=150\text{Ом}$, $R_1=100\text{Ом}$, $e=100\sin 314t$.

20р. Определить токи во всех ветвях цепи, (рис.2.9) показание вольтметра электромагнитной системы, активную мощность, потребляемую цепью.

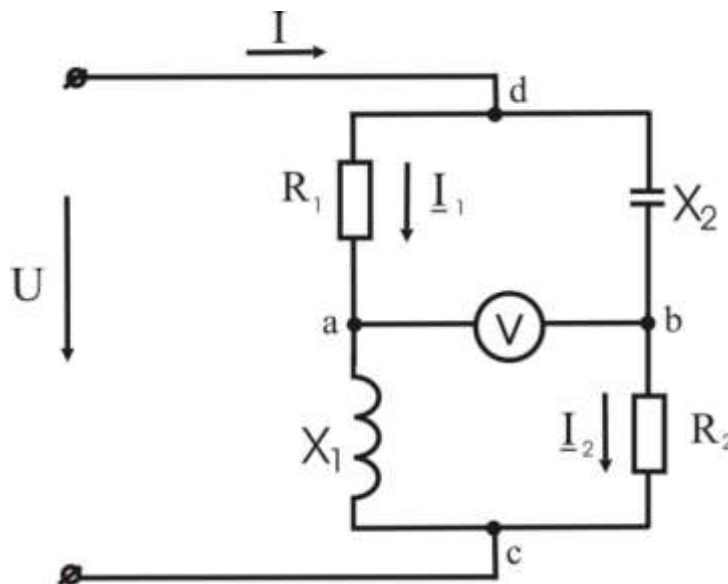


Рис. 9.

Параметры цепи: $R_1=80\text{Ом}$, $X_1=60\text{Ом}$, $R_2=120\text{Ом}$, $X_2=50\text{Ом}$. Напряжение $U=130\text{В}$.

21. 1. Определить токи во всех ветвях схемы (рис.2.10) при $U=100\text{В}$.

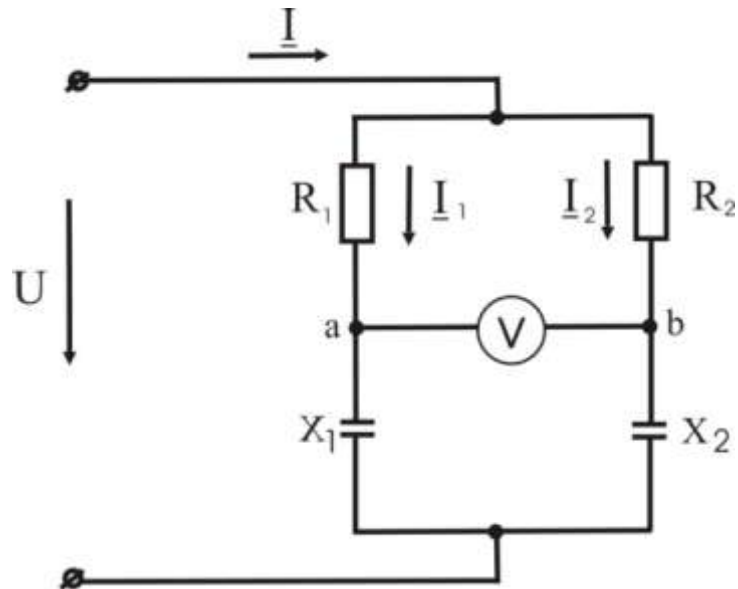


Рис. 10.

2. Определить показание вольтметра. Чему будет равно показание амперметра, включенного вместо вольтметра между точками а и б.

3. Что покажет вольтметр, если сопротивления R_2 и X_2 поменять местами.

Параметры цепи: $R_1=12\text{Ом}$, $X_1=16\text{Ом}$, $R_2=7\text{Ом}$, $X_2=24\text{Ом}$.

22р. Какое соотношение должно быть между сопротивлениями Z_1 , Z_2 , Z_3 , Z_4 мостовой схемы (рис. 2.11), чтобы мост находился в равновесии, т.е. чтобы ток I_0 в диагонали моста был равен нулю.

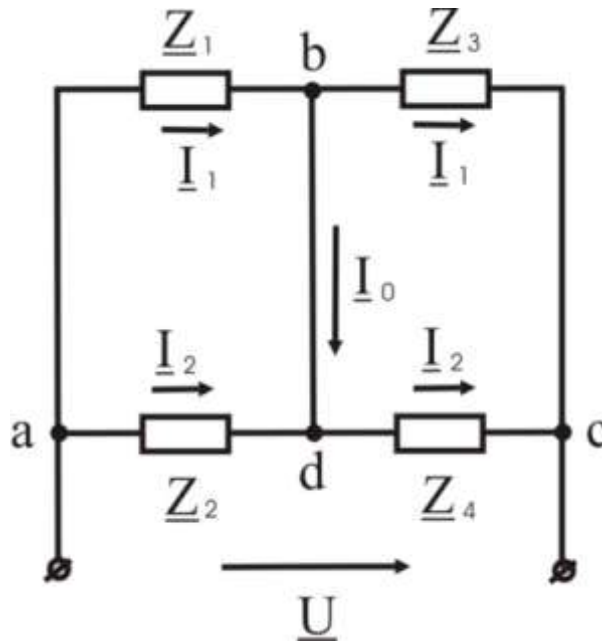


Рис. 11.

23. Определить величину емкости C_4 , чтобы мост (рис. 2.11) был уравновешен, т.е. ток диагонали моста отсутствовал. Известно, что $Z_1=200\text{Ом}$, $Z_2=100\text{Ом}$, $Z_3=-j120\text{Ом}$, $f=50\text{Гц}$.

24р. На рис. 2.12. представлена эквивалентная схема цепи, встречающейся в релейной защите (фильтр - реле обратной последовательности).

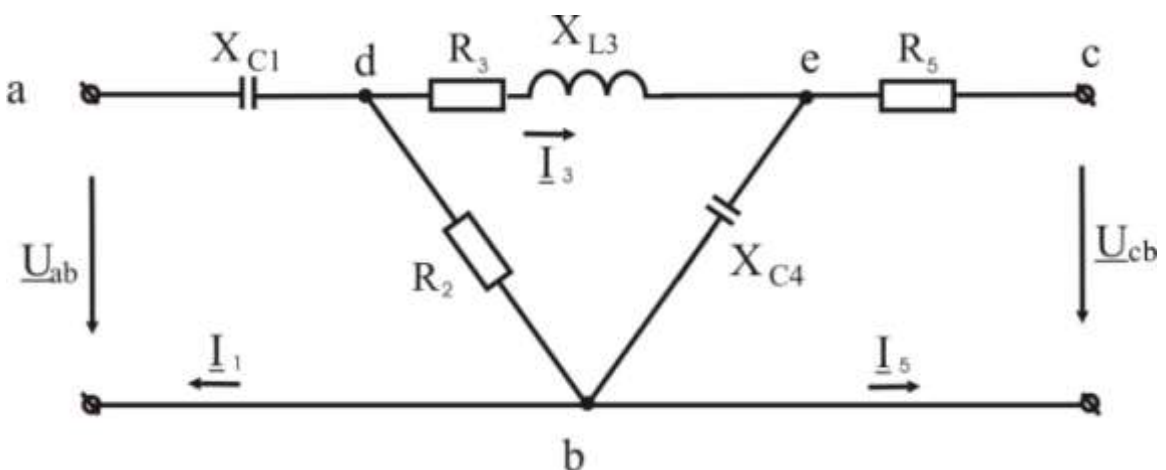


Рис.12.

К зажимам ab и cb приложены напряжения $U_{ab}=U_{cb}=10\text{В}$, причем U_{cb} отстает от U_{ab} на $\pi/3$. Параметры элементов схемы: $X_{C1}=X_{C4}=260\text{Ом}$, $R_2=450\text{Ом}$, $R_5=150\text{Ом}$, $R_3=173\text{Ом}$, $X_{L3}=300\text{Ом}$.

Определить напряжения на зажимах реле – U_{de} .

25р. Определить токи в ветвях электрической цепи, изображенной на рис. 2.13.

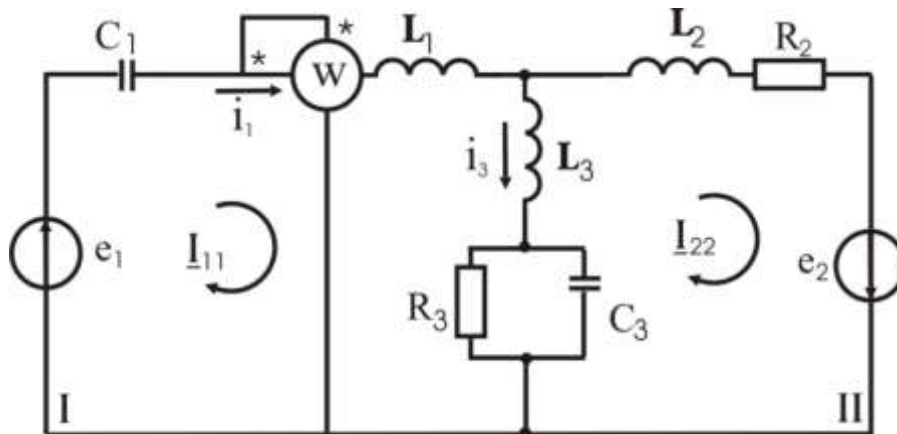


Рис.13.

Исходные данные: $e_1=1414 \cdot \sin(\omega t+60^\circ)$, В; $e_2=1697,056 \cdot \sin \omega t$, В; $R_2=300 \Omega$; $R_3=300 \Omega$; $C_1=20 \mu\text{Ф}$; $C_3=20 \mu\text{Ф}$; $L_1=2 \text{ мГн}$; $L_2=4 \text{ мГн}$; $L_3=5 \text{ мГн}$; $\omega=3142 \text{ 1/с}$.

26р. Реостат с активным сопротивлением $R=1000 \Omega$, идеальная катушка с индуктивностью $L=5,05 \text{ мГн}$ и конденсатор емкостью $C=0,05 \text{ мкФ}$ соединены последовательно.

Определить резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ , затухание контура d , напряжения U_{L0} и U_{C0} при резонансной частоте. Напряжение переменной частоты, приложенное к цепи $U=10 \text{ В}$.

27. Катушка с активным сопротивлением $R=160 \Omega$ и индуктивностью $L=65 \text{ мГн}$ последовательно соединена с конденсатором переменной емкости. Действующее значение напряжения на входе $U=100 \text{ В}$ при частоте $f=100 \text{ Гц}$.

Определить значение емкости конденсатора, необходимое для получения резонанса напряжения и действующее значение тока в цепи, а также полную, активную и реактивную мощности в цепи.

28. По цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора сопротивлением $R=80\text{Ом}$, конденсатора емкостью $C=5,5\text{мкФ}$ и идеальной катушки с первоначальной индуктивностью $L=0,04\text{Гн}$, проходит ток $i=360\sin 2512t$ мА.

Определить индуктивность катушки, необходимую для получения резонанса напряжения в этой цепи при неизменной частоте источника, действующее значение тока. Построить векторные диаграммы при первоначальном значении L и при L , необходимом для резонансного режима.

29. Последовательный контур, содержащий постоянные R и L и регулируемую емкость C , подключен к источнику синусоидального напряжения неизменной частоты. В результате измерений установлено, что наибольший ток получается при $C_{\text{рез}}=250\text{пФ}$, а ток в $\sqrt{2}$ раз меньший – при емкостях $C_1=245\text{пФ}$ и $C_2=255\text{пФ}$.

Определить добротность контура.

30. Известно, что в ветви 1 (рис. 2.14) существует резонанс. Определить ток I , если $U=10\text{В}$, $R_1=R_2=20\text{Ом}$.

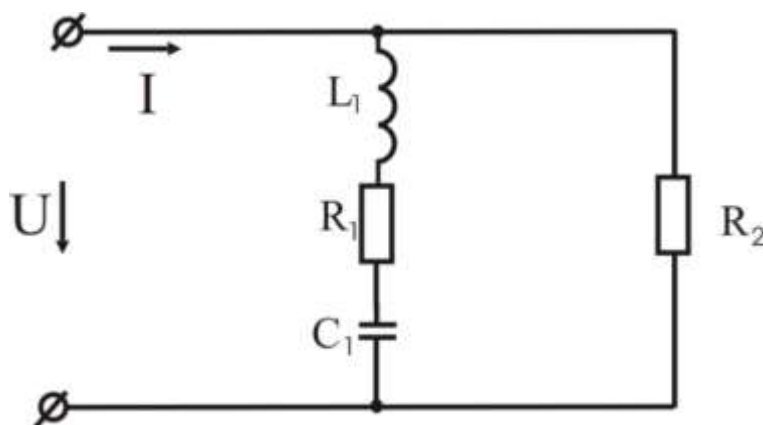


Рис.14.

31. К зажимам (рис. 2.15) приложено напряжение частотой f , его действующее значение $U=300\text{В}$. Полагая данными указанные на схеме параметры элементов, определить показания амперметров, если известно, что на участке $C_2 - L_1$ существует резонанс токов, а на участке $C_1 - L_2$ - резонанс напряжений, $R=100\text{ Ом}$.

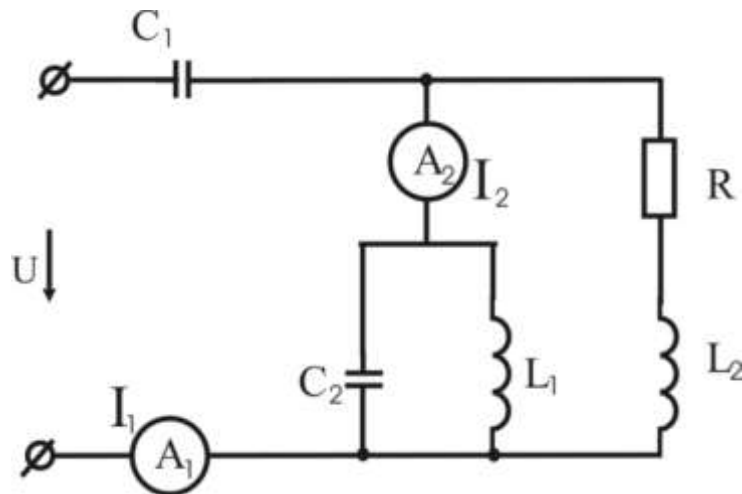


Рис.15.

32р. Параллельный контур с малыми потерями включен к генератору с Э.Д.С. $E=200\text{В}$ и внутренним сопротивлением $R_{\text{вн}}=69\text{кОм}$ (рис. 2.16).

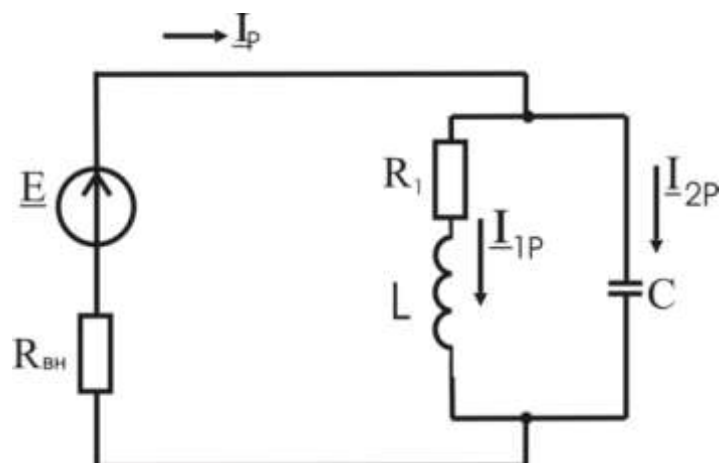


Рис.16.

Определить параметры контура R и L , если известны резонансная частота $f_0=500\text{кГц}$ и емкость $C=300\text{пФ}$ и что сопротивление контура при резонансе равно внутреннему сопротивлению генератора $R_{\text{вн}}$. Вычислить токи каждой из ветвей, мощность, доставляемую генератором и выделяемую в нем и в параллельном контуре при резонансе.

33. Полное сопротивление катушки Z с индуктивностью $L=4,2\text{мГн}$ составляет 100 Ом . Катушка подключена к источнику переменного тока с частотой $f=2500\text{Гц}$ и действующим значением напряжения $U=150\text{В}$.

Определить емкость конденсатора, включенного параллельно катушке, для получения в цепи резонанса токов, действующие значения токов во всех ветвях, полную потребляемую при этом мощность, коэффициент мощности. Построить векторную диаграмму.

34. К источнику переменного тока с действующим значением напряжения $U=50\text{В}$ подключены параллельно соединенные катушка с индуктивным сопротивлением $X_L=8\text{ Ом}$ и резистор сопротивлением $R=40\text{ Ом}$.

Определить емкость конденсатора, включаемого параллельно этим двум ветвям для получения коэффициента мощности цепи равным $0,9$ при неизменной активной мощности и частоте сигнала 150Гц . Определить проводимость каждой ветви и полную проводимость всей цепи.

35. К источнику переменного тока подключен резистор сопротивлением $R=160\text{ Ом}$, соединенный параллельно с катушкой, индуктивность которой $L=0,023\text{Гн}$ и активным сопротивлением $R_k=60\text{ Ом}$. Мощность, выделившаяся на резисторе, $P=35\text{Вт}$, действующее значение тока в катушке $I=702,5\text{мА}$.

Определить емкость конденсатора, который необходимо подключить в цепь для получения резонанса токов, резонансную частоту, действующее

значение входного напряжения и тока в неразветвленной части цепи в момент резонанса, а также активную и реактивную составляющие тока, полную активную и реактивную мощности. Построить векторную диаграмму.

36. Однофазный генератор рассчитан на мощность $S=330\text{кВА}$ при напряжении $U=220\text{ В}$.

Какой наибольший ток в сети может обеспечить генератор? Какую активную мощность отдает генератор при чисто активной нагрузке ($\cos\varphi=1$) и при активно-индуктивной нагрузке, если $\cos\varphi = 0,8$ и $0,5$.

37р. У однофазного двигателя пылесоса номинальные значения мощности $P_2=240\text{Вт}$, напряжения $U=220\text{В}$, тока $I=1,95\text{А}$ и к.п.д. $\eta = 80\%$.

Определить коэффициент мощности двигателя $\cos\varphi_1$, реактивный ток и емкость конденсатора, который выравнивает $\cos\varphi$ до единицы.

38. Однофазный асинхронный двигатель мощностью $P_2=2\text{кВт}$ работает при напряжении $U=220\text{ В}$ и частоте 50 Гц , к.п.д. двигателя $\eta = 80\%$ и $\cos\varphi_1 = 0,6$.

Какую батарею конденсаторов надо подключить к двигателю, чтобы получить $\cos\varphi_2 = 0,95$.

39. Электрооборудование завода общей мощностью $P=500\text{кВт}$ работает при $\cos\varphi_1 = 0,6$, который надо улучшить до $0,9$.

Какую батарею конденсаторов надо подключить, чтобы улучшить коэффициент мощности до $0,9$.

40р. Определить индуктивное сопротивление цепи

(рис. 2.17), обусловленное взаимной индуктивностью, а также напряжения U_1 и U_2 и ток I .


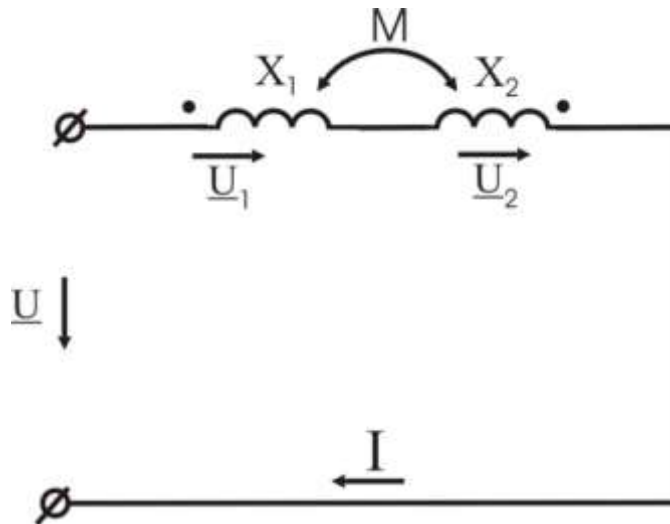


Рис.17.

Входное напряжение $U=180\text{В}$, индуктивные сопротивления идеальных катушек $X_1=5\text{ Ом}$, $X_2=20\text{ Ом}$, коэффициент связи $k=0,8$.

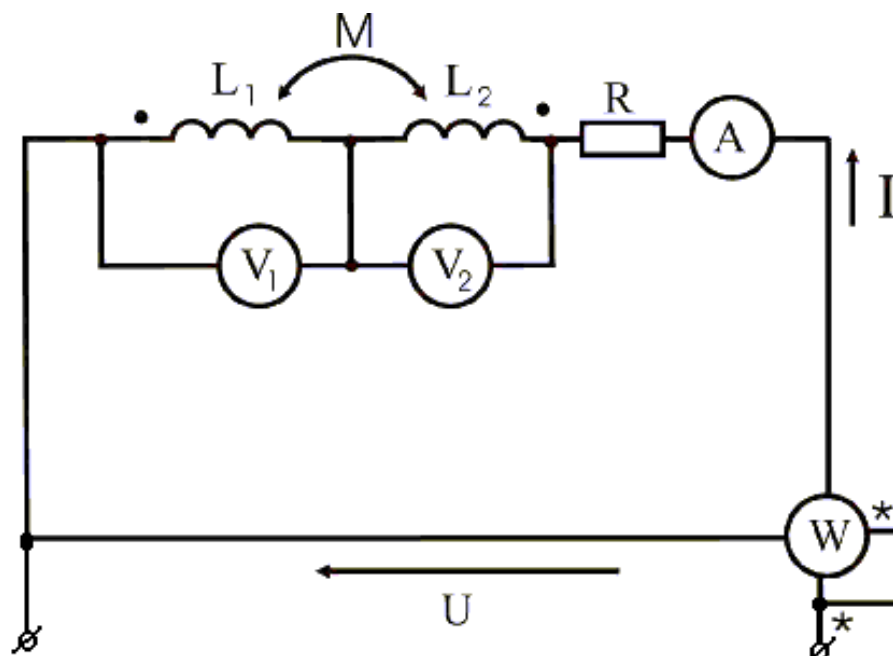41р. Как изменятся показания приборов (рис. 2.18) при увеличении расстояния между двумя индуктивно – связанными катушками,



включенными встречно.

Рис.18.

42. Определить показания приборов в цепи (рис. 2.19)

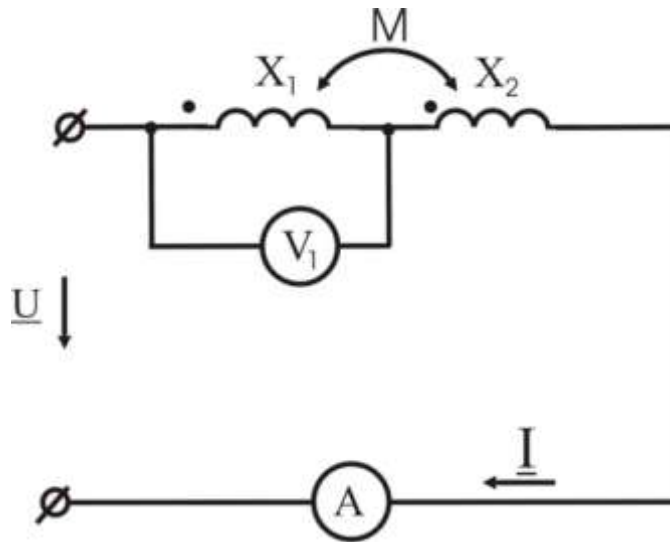


Рис.19.

Входное напряжение $U=105\text{В}$.

Параметры элементов схемы: $X_1=5\text{ Ом}$, $X_2=20\text{ Ом}$, $k=0,5$, $R_1=R_2=0$.

43р. Даны две параллельно соединенные катушки

(рис. 2.20)

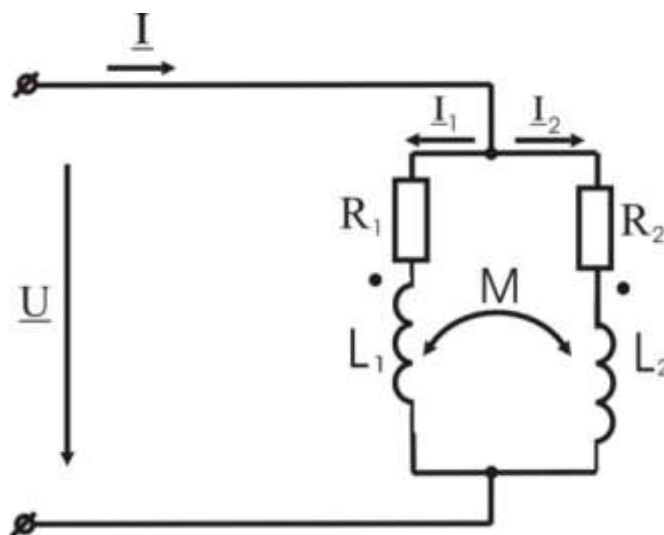


Рис.20.

Параметры катушек: $R_1=20\text{ Ом}$, $\omega L_1=10\text{ Ом}$, $R_2=20\text{ Ом}$,

$\omega L_2=20\text{ Ом}$. Сопротивления взаимной индукции $\omega M=10\text{ Ом}$. К цепи подведено напряжение $U=150\text{В}$.

Определить все токи и построить векторную диаграмму.

44р. При какой емкости C включенной в цепь (рис. 2.21.) будет резонанс токов на частоте $f=10^4$ Гц.

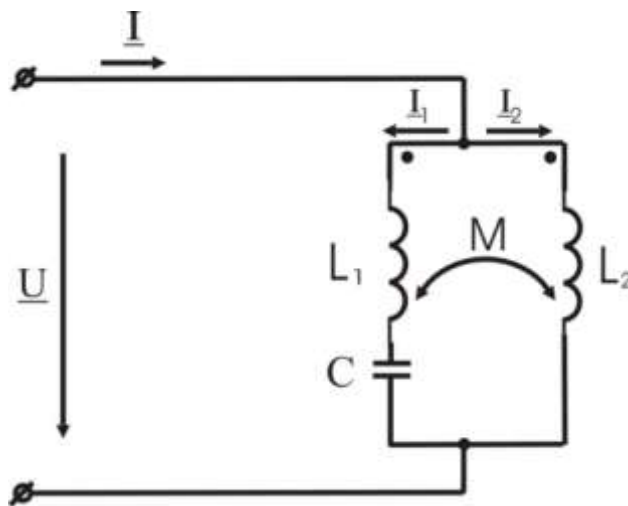


Рис.21.

Параметры цепи: $L_1=318$ мкГн, $L_2=159$ мкГн, $M=124$ мкГн.

Входное напряжение $U=40$ мВ.

Определить токи и построить векторную диаграмму.

45р. К первичной обмотке трансформатора без стального сердечника (рис. 2.22) подведено напряжение $U_1=120$ В

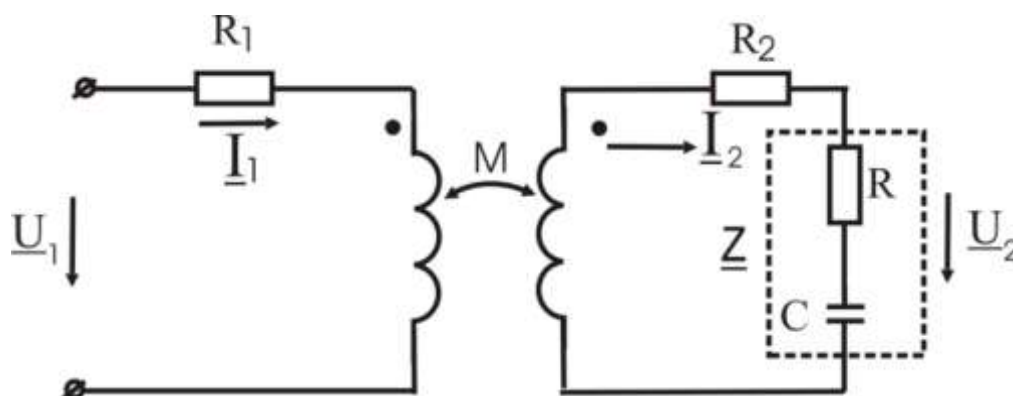


Рис.22.

Определить напряжение \underline{U}_2 на нагрузочном сопротивлении \underline{Z} при $\underline{Z}_1=R_1+j\omega L_1=(10+j42)$ Ом, $\underline{Z}_2=R_2+j\omega L_2=(15+j70)$ Ом, $\underline{Z}=R-j\frac{1}{\omega C}=(5-j10)$ Ом,

$Z_M=j\omega M=j20$ Ом.

По полученным результатам построить векторную диаграмму

Решения

1р. Действующее значение напряжения на катушке при действующем значении тока $I = \frac{7}{\sqrt{2}} = 4,95\text{А}$, $U = \frac{P}{I \cos \varphi} = \frac{37,2}{4,95} = 7,5\text{Ом}$.

Сопrotивления катушки:

полное $Z = \frac{U}{I} = \frac{37,2}{4,95} = 7,5\text{Ом}$,

индуктивное $X_L = Z \sin \varphi = 7,5 \cdot 0,5 = 3,75\text{Ом}$,

активное $R = \sqrt{Z^2 - X_L^2} = Z \cos \varphi = \frac{P}{I^2} = 7,5 \cdot 0,866 = 6,5\text{Ом}$.

Индуктивность катушки

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{3,75}{628} = 6 \cdot 10^{-3} \text{Гн} = 6\text{мГн}.$$

Мощности:

полная $S = UI = 37,2 \cdot 4,95 = 185\text{В} \cdot \text{А}$,

реактивная $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = UI \sin \varphi = 37,2 \cdot 4,95 \cdot 0,5 = 92,5\text{ВАр}$.

Выражение для мгновенных значений напряжений:

на катушке $u = U_m \sin(628t + \varphi_u)$,

$$U_m = U \cdot \sqrt{2} = 37,2 \cdot \sqrt{2} = 52,5\text{В}, \quad \varphi_u = \psi_i + \varphi = 45^\circ + 30^\circ = 75^\circ,$$

$$u = 52,5 \sin(628t + 75^\circ)\text{В};$$

на активном сопротивлении катушки

$$U_R = U_{Rm} \sin(628t + 45^\circ)\text{В}, \quad U_{Rm} = U_R \sqrt{2} = I_m R = 7 \cdot 6,5 = 45,5\text{В};$$


на индуктивном сопротивлении катушки

$$u_L = L \frac{di}{dt} = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 628 \cdot 7 \cos(628t + 45^\circ) = 26 \sin(628t + 135^\circ) \text{ В.}$$

Действующие значения:

$$U_R = IR = (7/\sqrt{2}) \cdot 6,5 = 32,2 \text{ В,} \quad U_L = IX_L = (7/\sqrt{2}) \cdot 3,75 = 18,6 \text{ В.}$$

Векторная диаграмма

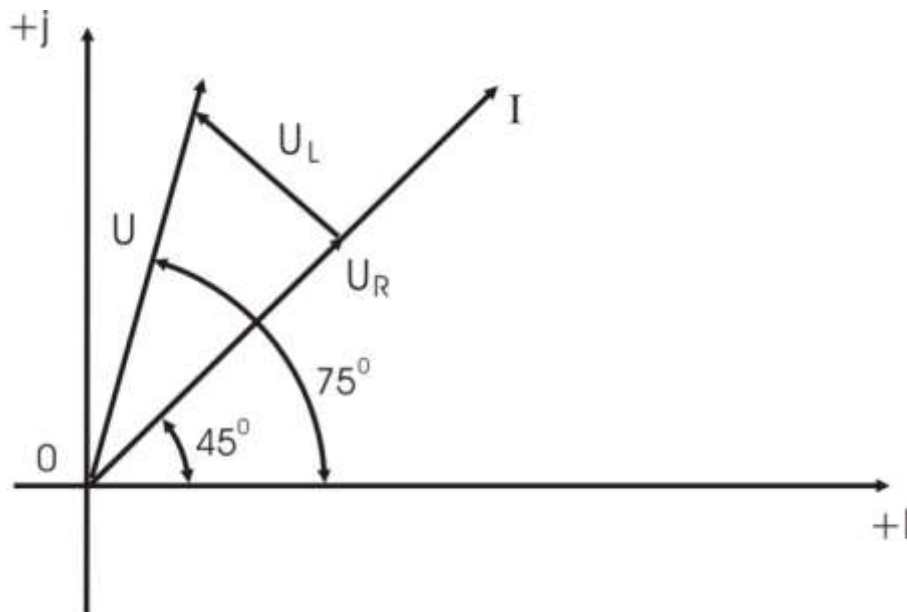

Зр. Определим ток лампы $I = \frac{P_{\text{л}}}{U_{\text{л}}} = \frac{40}{127} = 0,315 \text{ А.}$

Сопротивление лампы $R_{\text{л}} = \frac{U_{\text{л}}^2}{P_{\text{л}}} = \frac{U_{\text{л}}}{I} = \frac{127}{0,315} = 400 \text{ Ом.}$

Общее сопротивление цепи $Z = \frac{U}{I} = \frac{220}{0,315} = 700 \text{ Ом.}$

Емкостное сопротивление из треугольника сопротивлений

$$X_C = \sqrt{Z^2 - R_D^2} = \sqrt{700^2 - 400^2} = 575 \text{ Ом.}$$

Тогда с учетом, что $f=50\text{Гц}$, $C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{314 \cdot 575} = 5,6\text{мкФ}$.

Напряжение на емкости $U_c = X_C I = 575 \cdot 0,315 = 181\text{В}$.

Проверка по второму закону Кирхгофа $220 = \sqrt{127^2 + 181^2} \text{ В}$.

7р. Полное сопротивление катушки определяется по показаниям приборов при включенной катушке в сеть переменного тока:

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{200}{5} = 40 \text{ Ом.}$$

Активное сопротивление определяется по показаниям приборов при включенной катушке в сеть постоянного тока:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{200}{5} = 50 \text{ Ом.}$$

Индуктивное сопротивление катушки

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{50^2 - 40^2} = 30 \text{ Ом,}$$

следовательно, индуктивность

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{30}{314} = 0,1\text{Гн.}$$

8р. Период переменного тока $T = M_t \cdot 4\text{см} = 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot 4 = 10^{-2}$, а его частота $f =$

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{10^{-2}} = 100\text{Гц}.$$

Из рис.2.2. определяем амплитудные значения напряжения и тока:

$$U_m = M_U \cdot 2\text{см} = 100 \cdot 2 = 200\text{В}, \quad I_m = M_I \cdot 1\text{см} = 5 \cdot 1 = 5\text{А}.$$

Полное сопротивление цепи $Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{200}{5} = 40 \text{ Ом}.$

Так как напряжение опережает ток, то параметрами эквивалентной схемы являются активное сопротивление и индуктивность. По рис.2. находим угол

сдвига $\varphi = \frac{\pi}{6}$. Таким образом,

$$R_{\text{э}} = Z \cos \varphi = 40 \cdot \cos \frac{\pi}{6} = 34,6 \text{ Ом}, \quad X_{\text{э}} = Z \sin \varphi = 40 \sin \frac{\pi}{6} = 20 \text{ Ом}$$

$$L_{\text{э}} = \frac{X_{\text{э}}}{\omega} = \frac{20 \cdot 10^2}{2\pi \cdot 100} = 0,0318 \text{ Гц} = 31,8 \text{ мГн}.$$

9р. Сопротивления катушки:

активное $R_k = \frac{P}{I^2} = \frac{P \cdot 2}{(I_m)^2} = \frac{35,7 \cdot 2}{2,7^2} = 9,8 \text{ Ом},$

реактивное $X_L = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = \sqrt{(30,5)^2 - (9,8)^2} = 29 \text{ Ом}.$

Индуктивность катушки $L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{29}{3454} = 8,4 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}.$

Емкостное сопротивление $X_C = \frac{1}{\omega c} = \frac{1}{3454 \cdot 4,8 \cdot 10^{-6}} = 60,3 \text{ Ом}.$

Полное сопротивление цепи

$$Z = \sqrt{R_k^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(9,8)^2 + (31,3)^2} = 32,8 \text{ Ом}.$$

Действующее значение напряжения на входе

$$U_{\text{вх}} = IZ = \frac{I}{\sqrt{2}} Z = \frac{2,7}{\sqrt{2}} \cdot 32,8 = 62,6 \text{ В}.$$

Реактивная мощность цепи

$$Q = I^2(X_L - X_C) = \left(\frac{I_m}{\sqrt{2}}\right)^2 (X_L - X_C) = -\left(\frac{2,7}{\sqrt{2}}\right)^2 31,3 = -113,9 \text{ ВАр}.$$

$$\text{Полная мощность цепи} \quad S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{35,7^2 + (113,9)^2} = 119,5 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

12р. Параметры эквивалентной схемы двухполюсника:

$$R_{\text{э}} = \frac{P}{I_1^2} = \frac{40}{4^2} = 2,5 \text{ Ом}, \quad Z_{\text{э}} = \frac{U}{I_1} = \frac{26}{4} = 6,5 \text{ Ом},$$

$$|X_{\text{э}}| = \sqrt{Z_{\text{э}}^2 - R_{\text{э}}^2} = \sqrt{(6,5)^2 - (2,5)^2} = 6 \text{ Ом}.$$

Из данных второго опыта:

$$Z = \frac{U}{I_2} = \frac{26}{5,53} = 4,7 \text{ Ом}, \quad |X| = \sqrt{Z^2 - R_{\text{э}}^2} = \sqrt{4,7^2 - 2,5^2} = 4 \text{ Ом}.$$

При неизменном напряжении, подключенном к цепи, и постоянном активном сопротивлении ток I_2 оказался больше

тока I_1 . Введенное дополнительное емкостное сопротивление уменьшает общее реактивное сопротивление цепи. Это значит, что $X_{\text{э}}$ имеет

индуктивный характер, величина $L_{\text{э}} = \frac{X_{\text{э}}}{\omega} = \frac{6}{314} = 19,1 \text{ мГн}$. Неизвестную

величину дополнительно введенного емкостного сопротивления X_C можно определить следующим путем. Было установлено в первом опыте, что $X_{\text{э}} = \pm 6 \text{ Ом}$, и так как характер полного реактивного сопротивления заранее не известен, то

$X = + 4 \text{ Ом}$ либо $X = - 4 \text{ Ом}$.

Из данных второго опыта следует, что $X_C + X_3 = X$, отсюда $X_C = 2 \text{ Ом}$ или $X_C = 10 \text{ Ом}$.

Примечание: для определения характера эквивалентного реактивного сопротивления двухполюсника X_3 – неизвестная величина дополнительно вводимого емкостного сопротивления X_C должно быть меньше $2X_3$.

13р. Действующее значение тока в цепи $I = \frac{P}{U_R}$, где

$$U_R = \frac{U_{mR}}{\sqrt{2}} = \frac{60}{\sqrt{2}} = 42,5 \text{ В}, \text{ откуда } I = \frac{17}{42,5} = 0,4 \text{ А}.$$

Действующее значение входного напряжения

$$U_{\text{вх}} = IZ = 0,4 \cdot 320 = 128 \text{ В}.$$

Действующее значение напряжения на конденсаторе

$$U_{\hat{n}} = \sqrt{U_{\hat{x}}^2 - U_R^2} = \sqrt{128^2 - (42,5)^2} = 116,5 \text{ В}.$$

Сопротивление и емкость конденсатора

$$X_C = \frac{U_C}{I} = \frac{116,5}{0,4} = 290 \text{ Ом}, \quad C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2512 \cdot 290} = 1,37 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}.$$

Активное сопротивление резистора

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{42,5}{0,4} = 106 \text{ Ом} \quad \text{или иначе} \quad R = \frac{P}{I^2} = \frac{17}{(0,4)^2} = 106 \text{ Ом}.$$

Полная потребляемая мощность

$$S = U_{\text{вх}} I = 128 \cdot 0,4 = 51 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

Активная составляющая тока

$$I_a = I \cos \varphi = I \frac{U_R}{U_{\text{ВХ}}} = 0,4 \frac{42,5}{128} = 0,133 \text{ A}.$$

Реактивная составляющая тока

$$I_p = I \sin \varphi = I \frac{U_{\tilde{n}}}{U_{\hat{a}x}} = 0,4 \frac{116,5}{128} = 0,365 \text{ A}.$$

Мгновенное значение тока в цепи

$$i = \frac{u_R}{R} = \left(\frac{60}{106} \right) \sin(2512t + 80^\circ) = 0,565 \sin(2512t + 80^\circ) \text{ A}.$$

Мгновенные значения напряжений:

на входе цепи

$$U_{\text{ВХ}} = U_{\text{ВХ}} \sqrt{2} \sin(2512t + 80^\circ - \varphi),$$

$$U_{\text{ВХ}} = 180 \sin(2512t + 10^\circ) \text{ В},$$

на конденсаторе

$$U_c = U_c \sqrt{2} \sin(2512t + 80^\circ - 90^\circ) = 164 \sin(2512t - 10^\circ) \text{ В}.$$

15р. Сопротивления и проводимости отдельных ветвей:

$$R = \frac{U}{I_1} = \frac{120}{3} = 40 \text{ Ом}, \quad G = \frac{1}{R} = \frac{1}{40} \text{ См}.$$

$$X_L = \frac{U}{I_2} = \frac{120}{6} = 20 \text{ Ом}, \quad B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{20} \text{ См},$$

$$X_C = \frac{U}{I_3} = \frac{120}{2} = 60 \text{ Ом}, \quad B_C = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{60} \text{ См}.$$

$$G_3 = G = \frac{1}{40} \text{См}, \quad B_3 = B_L - B_C = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{1}{30} \text{См},$$

$$Y_3 = \sqrt{G_3^2 + B_3^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{40}\right)^2 + \left(\frac{1}{30}\right)^2} = \frac{1}{24} \text{См}, \quad Z_3 = \frac{1}{Y_3} = 24 \text{Ом}.$$

Цепь может быть заменена эквивалентной составляющей из последовательно соединенных элементов:

$$R_3 = \frac{G_3}{Y_3^2} = \frac{1/40}{(1/24)^2} = 14,4 \text{Ом}, \quad X_3 = \frac{B_3}{Y_3^2} = \frac{1/30}{(1/24)^2} = 19,2 \text{Ом}.$$

$$\text{Ток в неразветвленной части } I = \sqrt{I_1^2 + (I_2 - I_3)^2} = 5 \text{А}.$$

16р. Проводимость отдельных ветвей и всей цепи:

$$G_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_L^2} = \frac{8}{8^2 + 6^2} = 0,08 \tilde{\text{Н}}, \quad \hat{A}_1 = \frac{X_L}{R_1^2 + X_L^2} = \frac{6}{8^2 + 6^2} = 0,06 \tilde{\text{Н}},$$

$$G_2 = \frac{R_2}{R_2^2 + X_C^2} = \frac{12}{12^2 + 5^2} = 0,071 \text{См}, \quad B_2 = \frac{-X_C}{R_2^2 + X_C^2} = -0,0296 \text{См},$$

$$G_3 = G_1 + G_2 = 0,151 \text{См}, \quad B_3 = B_1 - B_2 = 0,0304 \text{См},$$

$$Y_3 = \sqrt{G_3^2 + B_3^2} = \sqrt{0,151^2 + 0,0304^2} = 0,154 \text{См}.$$

Токи в ветвях и в неразветвленной части:

$$I_1 = \frac{U}{\sqrt{R_1^2 + X_L^2}} = \frac{130}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = 13 \text{А}, \quad \text{tg}\varphi_1 = \frac{X_L}{R_1} = \frac{6}{8} = 0,75, \quad \varphi_1 = 36^\circ 50',$$

$$I_2 = \frac{U}{\sqrt{R_2^2 + X_C^2}} = \frac{130}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 10 \text{А}, \quad \text{tg}\varphi_2 = \frac{-X_C}{R_2} = \frac{-5}{12} = -0,42, \quad \varphi_2 = -22^\circ 40'.$$

Активные и реактивные мощности ветвей и всей цепи:

$$P_1 = I_1^2 R_1 = 13^2 \cdot 8 = 1352 \text{Вт}, \quad P_2 = I_2^2 R_2 = 1200 \text{Вт},$$

$$Q_1 = I_1^2 X_1 = 13^2 \cdot 6 = 1014 \text{ВАр}, \quad Q_2 = I_2^2 (-X_2) = -500 \text{ВАр}.$$

$$D = UI \cos \varphi_{\dot{y}} = 130 \cdot 20 \cos 11^\circ 20' = 2552 \text{ \AA} \cdot \text{д}.$$

$$Q = UI \sin \varphi_{\dot{y}} = 130 \cdot 20 \sin 11^\circ 20' = 514 \text{ ВАр}.$$

$$\mathbf{19p.} \quad E = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70,7 \text{ В}, \quad X_L = \omega L = 314 \cdot 25,4 \cdot 10^{-3} = 8 \text{ Ом},$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \cdot 176 \cdot 10^{-6}} = 18 \text{ Ом}.$$

Токи:

$$\underline{I}_2 = -\underline{E} / (R + jX_L + \frac{-jX_C R_1}{R_1 - jX_C}) = -70,7 / (15 + j8 + \frac{10(-j18)}{10 - j18}) = -3,03 + j0,503 = 3,07 e^{j170^\circ 35'} \text{ А}.$$

Показание амперметра A_2 равно 3,07А.

Мгновенное значение тока $i_2 = 3,07\sqrt{2} \sin(314t + 170^\circ 35') \text{ А}.$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 \left(\frac{-jX_C}{R_1 - jX_C} \right) = 3,07 e^{j170^\circ 35'} \left(\frac{-j18}{10 - j18} \right) = -2,1 + j1,68 = 2,68 e^{j141^\circ 40'} \text{ А}.$$

Показание амперметра A_1 равно 2,68А.

Мгновенное значение тока $i_1 = 2,68\sqrt{2} \sin(314t + 141^\circ 40') \text{ А}.$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = (-2,1 + j1,68) - (-3,03 + j0,503) = 0,93 + j1,17 = 1,5 e^{j51^\circ 40'} \text{ А}.$$

$$i_3 = 1,5 \cdot \sqrt{2} \sin(314t + 51^\circ 40') \text{ А}.$$

$$\text{Показания ваттметра } P = U_C I_1 \cos \varphi = (I_3 \cdot X_C) I_1 \cos \varphi = 1,5 \cdot 18 \cdot 2,68 \cos 180^\circ =$$

$$= -72,2 \text{ Вт}.$$

Ваттметр включен так, что измеряет мощность, потребляемую в части цепи, расположенной справа от него. Так как $P < 0$, то эта часть цепи не потребляет, а вырабатывает мощность, которая потребляется в первой ветви.

20р. Примем $\underline{U}=U=130\text{В}$.

Токи:
$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1} = \frac{130}{8 + j6} = 10,4 - j7,8 = 13e^{-j36^\circ 50'} \text{ А},$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2} = \frac{130}{12 - j5} = 9,23 + j3,84 = 10e^{j22^\circ 40'} \text{ А},$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 19,6 - j3,96 = 20e^{-j11^\circ 20'} \text{ А}.$$

Мощность, потребляемая цепью:

$$P = \text{Re}[\underline{U}\underline{I}^*] = \text{Re}[130 \cdot 20e^{j11^\circ 20'}] = 130 \cdot 20 \cos(11^\circ 20') = 2550 \text{ Вт}.$$

Мощность P можно определить иначе:

$$P = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 = 13^2 \cdot 8 + 10^2 \cdot 12 = 1352 + 1200 \approx 2550 \text{ Вт}$$

Показание вольтметра

$$\underline{U}_{ab} = -\underline{I}_1 R_1 + \underline{I}_2 (-jX_2) = -8(10,4 - j7,8) - j5(9,23 + j3,84) = -64 + j16,2 = 66e^{j165^\circ 50'} \text{ В}.$$

Вольтметр покажет 66В.

22р. Ток в диагонали моста отсутствует, если $\underline{U}_{bd}=0$, т.е. $\underline{Z}_1 \underline{I}_1 = \underline{Z}_2 \underline{I}_2$ и $\underline{Z}_3 \underline{I}_3 = \underline{Z}_4 \underline{I}_4$. Разделив эти равенства друг на друга, получим:

$$\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_3} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_4} \quad \text{ИЛИ} \quad \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_3} e^{j(\varphi_1 - \varphi_3)} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_4} e^{j(\varphi_2 - \varphi_4)}, \quad \text{т.е. мост уравновешен, если}$$

$$\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_3} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_4}, \quad (\varphi_1 + \varphi_4) = (\varphi_2 + \varphi_3)$$

24р. Ветвь $de(R_3, X_{L3})$ является приемником. Определим \underline{U}_{de} методом эквивалентного генератора.

Внутреннее сопротивление активного двухполюсника:

$$\underline{Z}_{BH} = \frac{-jX_{C1} \cdot R_2}{R_2 - jX_{C1}} + \frac{-jX_{C4}R_5}{R_5 - jX_{C4}} = (225 - j260)\text{Ом.}$$

Напряжение холостого хода \underline{U}_{dexx}

$$\underline{U}_{dbxx} = R_2 I_{1xx} = R_2 \frac{\underline{U}_{ab}}{R_2 - jX_{C1}} = (7,5 + j4,33)\text{В,}$$

$$\underline{U}_{ebxx} = -jX_{C4} I_{5xx} = -jX_{C4} \frac{\underline{U}_{Cb}}{R_5 - jX_{C4}} = -j8,66\text{В,}$$

$$\underline{U}_{dexx} = \underline{U}_{dbxx} - \underline{U}_{ebxx} = 7,5 + j13 = 15e^{j60^\circ} \text{В.}$$

По теореме эквивалентного генератора $I_3 = \frac{\underline{U}_{dexx}}{\underline{Z}_{BH} + (R_3 + jX_{L3})}$,

Напряжение $\underline{U}_{de} = I_3 (R_3 + jX_{L3}) = 12,96e^{j14,50^\circ} \text{В.}$

25р. Индуктивные и емкостные сопротивления:

$$X_{L1} = \omega L_1 = 628 \text{ Ом; } X_{L2} = \omega L_2 = 12,57 \text{ Ом;}$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 15,71 \text{ Ом; } X_{C1} = X_{C3} = 1/(\omega \cdot C_1) = 15,91 \text{ Ом.}$$

Полное комплексное сопротивление цепи с параллельно включенными активным сопротивлением R_3 и емкостью C_3

$$\underline{Z} = \frac{R_3 \cdot (-j \cdot X_{C3})}{R_3 - j \cdot X_{C3}} = (6,59 - 12,31 \cdot j) \text{ Ом.}$$

Ток в электрической схеме определим по методу контурных токов. Выберем контура – I и II и направление в них контурных токов – \underline{I}_{11} и \underline{I}_{22} по часовой стрелке. Составим систему уравнений по методу контурных токов:

$$\begin{cases} \underline{I}_{11} \underline{Z}_{11} + \underline{I}_{12} \underline{Z}_{12} = E_{11}, \\ \underline{I}_{12} \underline{Z}_{21} + \underline{I}_{22} \underline{Z}_{22} = E_{22}, \end{cases}$$

где $\underline{Z}_{11} = j \cdot X_{L1} - j \cdot X_{C1} + j \cdot X_{R3} + \underline{Z} = (6,59 - 6,23 \cdot j) \text{ Ом;}$

$$\underline{Z}_{22} = R_2 + j \cdot X_{L2} + j \cdot X_{L3} + \underline{Z} = (36,59 + 15,97 \cdot j) \text{ Ом};$$

$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} = -(j \cdot X_{L3} + \underline{Z}) = (-6,59 - 3,4 \cdot j) \text{ Ом};$$

$$\underline{E}_1 = \underline{E}_{11} = 1000e^{j60} \text{ В}; \quad \underline{E}_{22} = \underline{E}_2 = 1200 \text{ В}.$$

Решая систему уравнений, получим:

$$\underline{I}_{11} = 129,44e^{102,7j} = (-28,46 + 126,27 \cdot j) \text{ А};$$

$$\underline{I}_{22} = 25,52e^{28,04j} = (20,76 + 11,06 \cdot j) \text{ А}.$$

Действительные токи:

$$I_1 = I_{11}; \quad I_2 = I_{22},$$

$$I_3 = I_{11} - I_{22} = -49,22 + 115,21 \cdot j = 125,28e^{113,13j} \text{ (А)}.$$

Составим баланс мощностей для исследуемой электрической схемы. Из закона сохранения энергии следует, что в любой цепи сумма всех отдаваемых активных мощностей равна сумме всех потребляемых активных мощностей, тоже и для реактивных мощностей.

Полное комплексное значение мощности источников

$$\tilde{S}_{\underline{E}} = \underline{E}_1 \cdot I_1^* + \underline{E}_2 \cdot I_2^*$$

где $I_1^* = -28,46 - 126,27 \cdot j = 129,44e^{257,3j} \text{ А}; \quad I_2^* = 20,76 - 11,06 \cdot j = 23,52e^{-28,04j} \text{ А};$

$$\tilde{S}_{\underline{E}} = P_{\underline{E}} + Q_{\underline{E}} \cdot j; \quad \tilde{S}_{\underline{E}} = 120038,41 - 101048,75 \cdot j.$$

Активная мощность, потребляемая нагрузкой

$$P_H = I_2^2 \cdot R_2 + I_3^2 \cdot \text{Re} \underline{Z}.$$

$$P_H = 1200026,29 \text{ Вт}.$$

Реактивная мощность, потребляемая нагрузкой

$$Q_H = I_1^2 \cdot (X_{L1} - X_{C1}) + I_2^2 \cdot X_{L2} + I_3^2 \cdot (j_m Z + X_{L3}).$$

$$Q_H = -101031,02 \text{ ВАр.}$$

Анализируя полученные результаты, видим, что баланс мощностей в электрической цепи соблюдается.

Показания ваттметра

$$P = U \cdot I_1 \cdot \cos(\varphi) \text{ Вт,}$$

где $\underline{U} = \underline{E}_1 - I_1 \cdot (-j \cdot X_{C1})$;

$$\underline{U} = 1564,58 e^{164,68j} \text{ В.}$$

$\varphi = 61,28^\circ$ - угол сдвига фаз между напряжением \underline{U} и током \underline{I}_1 . Ваттметр показывает активную мощность $P = 95139,43 \text{ Вт}$.

26р. Резонансная частота:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{5,05 \cdot 10^{-3} \cdot 0,05 \cdot 10^{-6}}} = 6,28 \text{ с}^{-1}, \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{6,28 \cdot 10^4}{6,28} = 10^4 \text{ Гц.}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{5,05 \cdot 10^{-3}}{0,05 \cdot 10^{-6}}} = 318 \text{ Ом}, \quad d = \frac{R}{\rho} = \frac{100}{318} = 0,314.$$

$$U_{L0} = U_{C0} = I_0 \rho = \frac{U}{R} \rho = \frac{10}{100} \cdot 318 = 31,8 \text{ В.}$$

32р. При малых потерях ($Q \gg 1$) можно считать, что $\omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Определяем индуктивность $L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = 338 \text{ мкГн}$.

Сопrotивление такого контура при резонансе, имея в виду, что по условию

$$R_{\text{вн}} = R_1 R_0 = \frac{\rho^2}{R_1} = \frac{L}{C R_1} = \frac{338 \cdot 10^{-6}}{300 \cdot 10^{-12} \cdot 69 \cdot 10^3} = 16,3 \text{ Ом.}$$

Ток генератора и напряжения на параллельном контуре при резонансе

$$I_P = \frac{E}{R_{вн} + R_1} = \frac{200}{2 \cdot 69 \cdot 10^3} = 1,45 \cdot 10^{-3} \text{ А}, \quad U_P = I_P R_1 = 1,45 \cdot 10^{-3} \cdot 69 \cdot 10^3 = 100 \text{ В}.$$

Токи в каждой из ветвей контура

$$I_{1P} = \frac{U}{\sqrt{R_1^2 + (\omega_0 L)^2}} = \frac{100}{\sqrt{16,3^2 + 1060^2}} = 94,2 \cdot 10^{-3} \text{ А},$$

$$I_{2P} = U \cdot 6,28 \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 300 \cdot 10^{-12} = 94,2 \cdot 10^{-3} \text{ А}.$$

Мощность, доставляемая генератором ($P_{г.р}$), расходуемая в нем ($P_{вн}$) и выделяемая в контуре (P_p):

$$P_{г.р} = EI_P = 200 \cdot 1,45 \cdot 10^{-3} = 0,29 \text{ Вт},$$

$$P_{вн} = I_P^2 R_{вн} = (1,45 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 69 \cdot 10^3 = 0,145 \text{ Вт},$$

$$P_p = I_P^2 \cdot R_0 = (1,45 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 69 \cdot 10^3 = 0,145 \text{ Вт}.$$

37р. Подводимая к электродвигателю мощность

$$P_1 = \frac{P_2}{0,8} = \frac{240}{0,8} = 300 \text{ Вт}.$$

Полная мощность

$$S = UI = 220 \cdot 1,95 = 429 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

Коэффициент мощности

$$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{S} = \frac{300}{429} = 0,7.$$

Реактивная составляющая тока

$$I_p = I \sin \varphi_1 = 1,95 \cdot 0,71 = 1,385 \text{ А}.$$

Чтобы сделать $\cos\varphi=1$, ток конденсатора должен быть равен реактивной составляющей тока

$$I_C = \frac{U}{1/\omega C} = I_p.$$

Отсюда емкость конденсатора при частоте $f = 50\text{Гц}$

$$C = \frac{I_C}{U\omega} = \frac{1,385}{220 \cdot 314} = 20\text{мкФ}.$$

При параллельном подсоединении к двигателю конденсатора емкостью 20 мкФ $\cos\varphi=1$ а ток сети равен активному току

$$I_a = I\cos\varphi_1 = 1,95 \cdot 0,7 = 1,365\text{А}.$$

40р. Эквивалентная продуктивность цепи при встречном включении катушек равна $L_{\text{эк.}} = L_1 + L_2 - 2k\sqrt{L_1L_2} = L_1 + L_2 - 2M.$

Умножим левую и правую части на ω , получим

$$\omega L_{\text{эк.}} = \omega L_1 + \omega L_2 - 2k\sqrt{\omega L_1 \cdot \omega L_2} = \omega L_1 + \omega L_2 - 2\omega M.$$

Эквивалентное индуктивное сопротивление цепи равно

$$X_{\hat{y}\hat{e}.} = X_1 - X_2 - 2k\sqrt{X_1X_2} = X_1 + X_2 - 2XM = 5 + 20 - 2 \cdot 0,8\sqrt{5 \cdot 20} = 9 \hat{i}$$

Индуктивное сопротивление, обусловленное взаимной индукцией,

$$2X_M = 2k\sqrt{X_1 - X_2} = 2 \cdot 0,8\sqrt{5 \cdot 20} = 16\text{Ом}, \quad X_M = 8\text{Ом}.$$

Эквивалентные сопротивления катушек равны

$$X_{\text{эк.1}} = X_1 - X_M = 5 - 8 = -3 \text{ Ом},$$

$$X_{\text{эк.2}} = X_2 - X_M = 20 - 8 = 12 \text{ Ом}.$$

Ток в цепи равен $I = \frac{U}{X_{\text{ЭК}}} = \frac{180}{9} = 20 \text{ А}$.

Напряжение на катушках \underline{U}_1 и \underline{U}_2

$$\underline{U}_1 = I \cdot jX_{\text{ЭК.1}} = 20j(-3) = -j60 \text{ В}, \quad U_1 = 60 \text{ В}$$

$$\underline{U}_2 = I \cdot jX_{\text{ЭК.2}} = 20 \cdot j12 = j240 \text{ В}, \quad U_2 = 240 \text{ В}.$$

41р. Эквивалентная индуктивность включенных встречно катушек

$$L_{\text{ЭК}} = L_1 + L_2 - 2M = L_1 + L_2 - 2k\sqrt{L_1 L_2}.$$

При увеличении расстояния между катушками магнитная связь между ними и, следовательно, коэффициент связи k уменьшаются. В результате увеличиваются эквивалентные индуктивность и индуктивное сопротивление $X_{\text{ЭК.}} = \omega L_{\text{ЭК}}$. Ток в цепи и напряжение на активном

сопротивлении при этом уменьшаются, так как $I = \frac{U}{\sqrt{R_2 + X_{\text{ЭК}}^2}}$, $U_R = IR$. Из

уравнения $\underline{U} = \underline{U}_{\text{ЛЭК}} + \underline{U}_R = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_R$ следует, что для соблюдения второго закона, например, с уменьшением напряжения \underline{U}_2 при неизменном входном напряжении \underline{U} , напряжение U_1 будет увеличиваться и наоборот.

Показания ваттметра, измеряющего активную мощность, уменьшится, так как $P = I^2 R$.

43р. Катушки соединены согласно, так как каждую из них магнитные потоки само и взаимной индукции пронизывают в одном и том же направлении.

Введем обозначения:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1 = (20 + j10) \text{ Ом}, \quad \underline{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2 = (20 + j20) \text{ Ом}, \quad \underline{Z}_M = j\omega M = j10 \text{ Ом}.$$

По законам Кирхгофа

$$\underline{U} = \underline{I}_1 \underline{Z}_1 + \underline{I}_2 \underline{Z}_M,$$

$$\underline{U} = \underline{I}_2 \underline{Z}_2 + \underline{I}_1 + \underline{Z}_M,$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2.$$

Решив совместно уравнение и приняв $\underline{U} = U = 150\text{В}$, получим:

$$\underline{I}_1 = \underline{U} \frac{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_M}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2} = 4 - j3 = 5e^{-j36^\circ 50'} \text{ А},$$

$$\underline{I}_2 = \underline{U} \frac{\underline{Z}_1 - \underline{Z}_M}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2} = 2 - j4 = 4,47e^{-j63^\circ 30'} \text{ А},$$

$$\underline{I} = 6 - j7 = 9,22e^{-j49^\circ 25'} \text{ А}.$$

44р. Обозначим: $\underline{Z}_1 = j(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C})$, $\underline{Z}_2 = j\omega L_2$, $\underline{Z}_M = j\omega M$.

По законам Кирхгофа $\underline{U} = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + \underline{Z}_M \underline{I}_2,$

$$U = \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{Z}_M \underline{I}_2,$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2.$$

Совместное решение уравнений дает:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}(\underline{Z}_2 - \underline{Z}_M)}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2}; \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}(\underline{Z}_1 - \underline{Z}_M)}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2}; \underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = \underline{U} \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 - 2\underline{Z}_M}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2}.$$

Так как цепь содержит только реактивные элементы, то условие резонанса токов сводится к тому, что ток \underline{I} в неразветвленной части цепи должен равняться нулю. Представляя значения комплексных сопротивлений в числитель формулы общего тока \underline{I} и приравнявая его к нулю, найдем

$$C = \frac{1}{\omega^2(L_1 + L_2 - 2M)} = \frac{1}{(6,28 \cdot 10^4)^2 (318 + 159 - 2 \cdot 124) \cdot 10^{-6}} = 1,1 \mu\text{кФ}$$

При этом необходимо проверить, что знаменатель не обращается в нуль. В данном случае это условие удовлетворено.

Тогда токи равны $\underline{I}_1 = j17,6 \cdot 10^{-3} \text{ A}$; $\underline{I}_2 = -j17,6 \cdot 10^{-3} \text{ A}$.

45р. По второму закону Кирхгофа

$$\underline{I}_1 \underline{Z}_1 - \underline{I}_2 \underline{Z}_M = \underline{U}_1,$$

$$\underline{I}_2 (\underline{Z}_2 + \underline{Z}) - \underline{I}_1 \underline{Z}_M = 0$$

Решая эти два уравнения получим:

$$\underline{I}_1 = 1 - j3 = 3,16e^{-j71^{\circ}35'} \text{ A}; \quad \underline{I}_2 = 0,6 - j0,8 = 1e^{-j53^{\circ}10'} \text{ A}.$$

Напряжение на нагрузке \underline{t}

$$\underline{U}_2 = \underline{I}_2 \underline{Z} = -5 - j10 = 11,2e^{-j116^{\circ}30'} \text{ В}$$

Замечание. Порядок построения векторной диаграммы следующий: на основе расчетов отложены векторы токов \underline{I}_1 и \underline{I}_2 , далее в соответствии с уравнениями, составленными по второму закону Кирхгофа, отложены векторы $\underline{I}_1 R_1$, $\underline{I}_1 j\omega L_1$, $-\underline{I}_2 j\omega M$ их сумма дает вектор \underline{U}_1 , аналогично построены векторы для вторичной обмотки трансформатора.

ОТВЕТЫ

2. $X_L = \omega L = 314 \text{ Ом}$, $\underline{U} = 314e^{j135^\circ} \text{ В}$, $Q_L = 314 \text{ ВАр}$.

4. а) индуктивный характер, $i(t) = 14,1 \sin(314t - 90^\circ)$ б)

емкостный характер, $i(t) = 14,1 \sin(314t + 90^\circ)$.

5. $\underline{U}_R = 212,76e^{j30^\circ}$, $P = 4526,8 \text{ Вт}$.

6. $\underline{U} = 7,07 e^{j30^\circ} \text{ В}$, $X_C = 100 \text{ Ом}$, $Q_C = 0,5 \text{ ВАр}$.

10. $Z = 17,8 \text{ Ом}$, $I = 1,68 \text{ А}$, $S = 50,5 \text{ ВА}$, $\cos\varphi = 0,366$.

11. $U = 125 \text{ В}$, $Z = 25 \text{ Ом}$, $\varphi = 36^\circ 50'$.

14. $\cos\varphi = 0,6$. Сопротивление двухполюсника носит индуктивный характер;

17. $U_{BX} = 175 \text{ В}$, $I_R = 0,83 \text{ А}$, $R = 210 \text{ Ом}$, $S = 192 \text{ ВА}$, $P = 145 \text{ Вт}$,
 $Q = -126 \text{ ВАр}$, $\cos\varphi = 0,756$;

18. $I = 2,16 \text{ А}$, $I_R = 2,06 \text{ А}$, $I_L = 1,25 \text{ А}$, $I_C = 1,87 \text{ А}$,
 $S = 108,5 \text{ В} \cdot \text{А}$, $P = 102 \text{ Вт}$, $Q = 31,4 \text{ ВАр}$, $\cos\varphi = 0,945$,
 $I_a = 2,04 \text{ А}$, $I_p = 0,7 \text{ А}$;

21. 1. $I_1 = 5e^{j53^\circ 10'}$ А, $I_2 = 4e^{j73^\circ 45'}$ А, $I = 8,85e^{j62^\circ 20'}$ А. 2.
 $U_V = 35,2 \text{ В}$,

$I_A = 1,2 \text{ А}$. 3. $U_V = 93,5 \text{ В}$;

23. $C = 53 \text{ мкФ}$;

27. $C_{рез} = 39 \text{ мкФ}$, $I_{рез} = 6,25 \text{ А}$, $S = P = 625 \text{ Вт}$, $Q = 0$;

28. $L_{рез}=29\text{мГн}$, $I_{рез}=0,27\text{А}$;

29. $Q=50$;

30. $I=1\text{А}$.

31. $I_1=3\text{А}$, $I_2=0$.

33. $C_{рез.}=0,42\text{мкФ}$, $I=1,125\text{А}$, $I_1=1,5\text{А}$, $I_C=0,99\text{А}$, $S=P_1171\text{Вт}$,

$\cos\varphi=1$.

34. $C=130\text{мкФ}$, $G=0,025\text{ Ом}^{-1}$, $B=0,012\text{ Ом}^{-1}$, $Y=0,0278\text{ Ом}^{-1}$, $B_L=0,125\text{ Ом}^{-1}$, $B_C= -0,113\text{ Ом}^{-1}$.

35. $C_{рез.}=2\text{мкФ}$, $f_0=615\text{Гц}$, $S_{рез.}=P_{рез.}=64,5\text{Вт}$, $Q_{рез.}=0$, $U_{вх.}=75\text{В}$,
 $I_{рез.}=0,86\text{А}$, $I_a\text{рез.}=0,86\text{А}$, $I_{ррез.}=0$.

36. $I=1500\text{А}$, $P_1=330\text{кВт}$, $P_2=264\text{Вт}$, $P_3=165\text{кВт}$.

38. $C=165\text{мкФ}$. **39.**

$C=27,7\text{мкФ}$. **42.**

$I=3\text{А}$, $U_1=30\text{В}$.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Зевеке, Г.В.** Основы теории цепей: / **П.А. Ионкин, С.В. Нетушил, С.В. Страхов**; - М.: Энергия, 1975.-750с.
2. **Бессонов Л.А.** Теоретические основы электротехники: электрические цепи; - М.: Высшая школа, 1984.-420с.
3. **Ионкин, П.А.** Теоретические основы электротехники, подред. П.А. Ионкина. т.1: / **А.И. Деровский, Е.С. Кухаркин** и др.;
М.: Высшая школа, 1976.- 544с.
4. **Матханов П.Н.** Основы анализа электрических цепей; - М.: Высшая школа, 1981.-333с.
5. **Белецкий А.Ф.** Теория линейных электрических цепей; - М.: Радио и связь, 1986.-540с.
6. **Татур Т.А.** Основы теории электрических цепей; - М.: Выс- шая школа, 1980.-270с.
7. **Атабеков Г.И.** Теоретические основы электротехники, т.1;- М.: Энергия, 1978.-592с.
8. **Нейман, Л.Р.** Теоретические основы электротехники, т.2:/ **К.С. Денирчян**; - М.: Энергия, 1966.-407с.