

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич

Должность: ректор

Дата подписания: 25.09.2022 16:12:22

Уникальный программный ключ:


9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf27819531e010134a

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой
электроснабжения

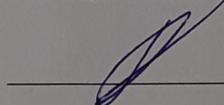

А.Н. Горлов

« ____ » _____ 2021 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Электротехника и электроника
(наименование дисциплины)

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
(код и наименование ОПОП ВО)

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

2 курс

Раздел (тема) № 1. **Введение. Электрические цепи постоянного и переменного тока**

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование линии электропередачи постоянного тока»

1. От чего зависит падение напряжения в линии?
2. Объяснить вид характеристик линии передачи.
3. Какие режимы работы линии передачи Вы знаете?
4. От чего зависит ток короткого замыкания линии передачи?
5. При каком условии линия передачи передаёт нагрузке наибольшую мощность? Когда применяются линии, работающие в это режиме?
6. Как изменятся характеристики линии электропередачи, если её выполнить из медного провода?
7. Как изменятся характеристики линии электропередачи, если вместо медного провода взять алюминиевый провод?
8. Как изменятся падение напряжения и потери мощности в линии передачи, если увеличить площадь сечения проводов?
9. Как изменятся падение напряжения и потери мощности в линии передачи, если увеличить напряжение в начале линии?

Раздел (тема) № 2. **Трёхфазные цепи**

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителя звездой»:

1. В чём преимущества трёхфазных цепей в сравнении с однофазными цепями?
2. Укажите области применения трёхфазных цепей.
3. Чему равно отношение линейных и фазных напряжений в четырёхпроводной цепи при соединении трёхфазного приемника звездой? Откуда это видно?
4. Какое соотношение между линейными и фазными токами имеет место при соединении трёхфазного приемника звездой?
5. Какими будут фазные напряжения при обрыве одного линейного провода в четырёх- и трёхпроводной цепи?
6. Чему равны фазные напряжения в трёхпроводной цепи при коротком замыкании одной из фаз?
7. Какова роль нейтрального провода? Почему в него не включают предохранители и разъединители?
8. Когда необходим нейтральный провод?
9. Почему при наличии нейтрального провода отсутствует несимметрия фазных напряжений при несимметричной нагрузке?
10. Показать на схеме установки как измерить фазные и линейные напряжения приемника.
11. К чему приведёт обрыв нейтрального провода при несимметричной нагрузке фаз?
12. Чему будут равны фазные напряжения при симметричной нагрузке, если фазу А замкнуть накоротко?
13. Как определить ток в нейтральном проводе при несимметричной нагрузке?

Раздел (тема) № 3. **Нелинейные и магнитные цепи. Трансформаторы**

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование однофазного трансформатора»:

1. Что произойдет с трансформатором, если включить его на постоянное напряжение?
2. Какие функции выполняет магнитопровод в трансформаторе?

3. Может ли трансформатор работать без магнитопровода? Если да, то какие его параметры при этом изменятся и почему?
4. Почему обмотки выполняют из медного и алюминиевого провода?
5. Почему первичную и вторичную обмотки размещают на одном стержне магнитопровода одну на другую?
6. Что нужно изменить в трансформаторе, чтобы его выходное напряжение уменьшилось (или увеличилось) в 2 раза?
7. Как изменятся напряжения, токи и мощности, если при неизменной нагрузке уменьшить число витков вторичной обмотки?
8. Как взаимосвязаны токи первичной и вторичной обмоток?
9. Что произойдет, если при подключении трансформатора перепутать первичную и вторичную обмотки?
10. Что произойдет, если трансформатор, рассчитанный на частоту 50 Гц, включить в сеть с частотой 60 Гц, а рассчитанный на частоту 400 Гц - в сеть 50 Гц?
11. Почему отличаются напряжения на выходе трансформатора в номинальном режиме и при холостом ходе?
12. Почему трансформатор проектируют так, чтобы у него напряжение вторичной обмотки в режиме холостого хода было бы на 5% больше номинального напряжения нагрузки?
13. Как и почему изменяется напряжение на приёмнике, подключенном к трансформатору, при изменении его мощности (сопротивления)?
14. Каким образом компенсируют изменение напряжения на нагрузке трансформатора при изменении её мощности?
15. Почему трансформатор нежелательно держать включенным в сеть в режиме холостого хода?
16. Какие потери мощности и где имеют место в трансформаторе и как они зависят от величины нагрузки?
17. Как опытным путём определить потери в трансформаторе?
18. Почему пренебрегают электрическими потерями энергии (потерями в обмотках) трансформатора при холостом ходе и магнитными потерями (потерями в магнитопроводе) - в опыте короткого замыкания?
19. Почему в режиме холостого хода магнитопровод трансформатора нагревается, а обмотки практически нет?
20. Почему в опыте короткого замыкания обмотка трансформатора нагревается, а магнитопровод практически нет?
21. Чем отличается опыт короткого замыкания от аварийного режима короткого замыкания?

3 курс

Раздел (тема) № 7. **Электрические машины: асинхронные, синхронные, постоянного тока,**

Раздел (тема) № 8. **Основы электропривода**

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование автоматизированного асинхронного электропривода»:

1. Что является нагрузкой электродвигателя вообще и в данной работе в частности?
2. Как осуществляется регулирование момента нагрузки в данной работе?
3. Охарактеризовать исследуемый трехфазный асинхронный двигатель (ТАД) по паспортной табличке, прикрепленной к его корпусу.
4. В каком случае обмотки статора ТАД соединяется звездой, а в каком - треугольником? Как это осуществить на клеммной панели и к каким клеммам подсоединяется сеть?
5. Почему исследуемый ТАД запускается в ход без пусковых устройств и какие способы пуска в ход ТАД существуют?
8. Как устроен ТАД?
9. Расскажите принцип действия ТАД.

10. Как изменить направление вращения (осуществить реверсирование) ТАД?
11. Какими способами регулируется частота вращения ТАД? Достоинства и недостатки этих способов.
12. Если от электропривода не требуется плавного регулирования скорости и поддержания её стабильности, но он должен быть надежен и прост в эксплуатации, то двигатель какого типа Вы для него выберете и почему?
13. Если электропривод должен обеспечивать плавное регулирование скорости в узких пределах и частые включения, быть надежным и простым в эксплуатации, то какой двигатель для него лучше всего подойдёт?
14. Если необходим мощный электропривод со стабильной частотой вращения и редкими пусками, то какой тип двигателя в нём лучше использовать и почему?
15. Если от электропривода требуется большой пусковой момент и (или) плавное регулирование скорости в широком диапазоне, то какой тип двигателя следует в нём применить?
16. Почему асинхронный двигатель можно пускать прямым включением в сеть, а для двигателя постоянного тока необходим пусковой реостат?
17. Как запускаются асинхронные двигатели с контактными кольцами?
18. Какими способами тормозят электрические двигатели?
19. Как осуществляется торможение противовключением?
20. В чём состоит суть динамического торможения асинхронного двигателя?
21. Какие существуют основные виды защит электродвигателей?
22. Как происходит защита двигателя и цепей его управления от короткого замыкания?
23. Как происходит защита двигателя от перегрузок?
24. Почему электродвигателем управляют с помощью магнитного пускателя, а не ручным переключателем?

Раздел (тема) № 9. **Элементная база современных электронных устройств,**

Раздел (тема) № 10. **Источники вторичного электропитания**

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование однофазного выпрямителя»:

1. Объяснить физические процессы в р-п-переходе при прямом и обратном включении.
2. Изобразить и объяснить вольт-амперную характеристику (ВАХ) р-п-перехода. Какое напряжение на переходе называется прямым, какое обратным?
3. В чем отличие ВАХ реального р-п-перехода от ВАХ идеального перехода? Приведите эквивалентную схему реального диода.
4. Объяснить физические процессы на границе полупроводников различного типа и механизм образования р-п-перехода.
5. Какие схемы выпрямления переменного тока Вы знаете, принцип их действия и различия?
6. Какие фильтры исследуются в работе?
7. Изобразить схему включения и принцип действия сглаживающих фильтров, используемых в работе.
8. Какой вид имеет внешняя характеристика выпрямителя без фильтра? Как она снимается?
9. Как и почему изменяется ход внешней характеристики выпрямителя при включении С, RC, LC фильтров? (Объяснение вести с помощью осциллограмм).
10. Объяснить принцип работы однополупериодной, двухполупериодной со средней точкой и мостовой схем выпрямления при активной нагрузке.
11. С помощью какого коэффициента учитываются пульсации в кривых выпрямленного напряжения? Объяснить принцип действия фильтра. Как определить коэффициент сглаживания Г-образных RC-фильтров?

Шкала оценивания: 6-балльная.

Критерии оценивания:

6 баллов выставляются обучающемуся, если он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ доказательствами в виде формул и рисунков (схем), актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя, отлично ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.

5 баллов выставляются обучающемуся, если он владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами и доказательствами в виде типовых формул и рисунков (схем), хорошо ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.

3 балла выставляется обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко излагает основные понятия и определения; иллюстрирует свой ответ ограниченным числом типовых примеров и доказательств, частично затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; хорошо ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.

2 балла выставляется обучающемуся, если он удовлетворительно освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко излагает основные понятия и определения; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя, удовлетворительно ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.

1 балл выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки, однако представил отчет по лабораторной работе и удовлетворительно ориентируется в нем.

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не представил отчет по лабораторной работе.

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА

2 курс

Раздел (тема) № 4. Переходные процессы в электрических цепях

1. Дайте формулировку первого закона коммутации.
2. Дайте формулировку второго закона коммутации.
3. Какова причина появления переходных процессов и при наличии каких элементов они возникают?
4. Что такое свободная и принужденная составляющие тока?
5. Запишите постоянную времени для цепи постоянного тока первого порядка (*цепь задается преподавателем*)
6. Какова длительность переходного процесса в цепи первого порядка?
7. Какие виды переходного процесса в цепи второго и более порядка вы знаете? Чем они отличаются?
8. Какие константы характеристического уравнения могут быть?
9. Как получают характеристическое уравнение?
10. Назовите основные этапы классического метода расчета переходного процесса.
11. Назовите основные этапы операторного метода расчета переходного процесса.
12. Запишите формулу разложения.
13. Как от изображения перейти к оригиналу в операторном методе?
14. Как учитываются независимые начальные условия в операторном методе?

Раздел (тема) № 5. Передаточная функция и частотные характеристики,

1. Дать понятие передаточной функции
2. Что такое нули передаточной функции?
3. Что такое полюсы передаточной функции?
4. Дать определение комплексной частотной характеристике (КЧХ)
5. Что такое годограф?
6. Назовите виды КЧХ
7. Какие КЧХ относятся ко входным, а какие к передаточным?
8. Что такое амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)?
9. Что такое фазочастотная характеристика (ФЧХ)?

Раздел (тема) № 6 **Основы электрических измерений и измерительные приборы**

1. Как определяется цена деления стрелочного измерительного прибора?
2. Какие существуют методы электрических измерений?
3. Какие различают виды погрешностей и как они определяются?
4. Приведите классификацию приборов для электрических измерений по виду измерительного механизма.
5. Какова структура электронных измерительных приборов?
6. Какие применяют измерительные приборы сравнения?
7. Зачем применяют шунт в измерительных приборах?
8. Как расширить диапазон измерения амперметра и вольтметра?
9. Назовите назначение и основные узлы электронного осциллографа.
10. Как устанавливается необходимый размах амплитуды сигнала на экране осциллографа?
11. Как устанавливается необходимая скорость горизонтальной развертки?
12. Виды синхронизации, применяемые при измерениях с помощью осциллографа.
13. Как выполняются амплитудные измерения сигналов осциллографом?
14. Как измеряют временные параметры сигналов с помощью осциллографа?

3 курс

Раздел (тема) № 11. **Усилители электрических сигналов**

1. Из каких соображений выбираются координаты рабочей точки транзисторного каскада?
2. На чем основан эффект усиления колебаний напряжения в каскаде с ОЭ?
3. Какое назначение разделительных конденсаторов на входе и выходе каскада с ОЭ?
4. Что такое статическая и динамическая линии нагрузки?
5. Что является причиной искажения формы выходного сигнала при перегрузке усилителя?
6. Зачем и как осуществляется температурная стабилизация каскада с ОЭ?
7. Зачем и как выполняется отрицательная обратная связь в каскаде с ОЭ?
8. Зачем и как выполняется начальное смещение на базе транзистора в усилительном каскаде?
9. Какие параметры транзистора определяют коэффициент усиления каскада с ОЭ? Как влияет на усиление сопротивление нагрузки?
10. Что является причиной искажения формы выходного сигнала при перегрузке усилителя?
11. Укажите роль сопротивления в цепи коллектора транзисторного каскада с ОЭ.
12. Почему каскад с ОК называется эмиттерным повторителем?
13. Изобразите типовую схему каскада с ОК
14. Какие существуют типы усилителей мощности?
15. Дать определение операционному усилителю
16. Какими основными параметрами и свойствами характеризуется операционный усилитель?
17. Изобразите схему инвертирующего усилителя на ОУ

Раздел (тема) № 12 **Основы импульсной и цифровой электроники**

1. Какие элементы и устройства используются для построения импульсных устройств?

2. Принцип действия транзисторного ключа.
3. Что такое мультивибратор?
4. Назовите основные типы мультивибраторов.
5. Какие элементы и устройства используются для построения цифровых устройств?
6. Какие функции реализуют элементы НЕ, И, ИЛИ? Привести таблицы истинности и изображение на электрических схемах этих элементов
7. Что такое триггер (дать определение)?
8. Перечислите виды триггеров, используемых в современных цифровых устройствах.
9. Дать определение, назначение, виды, изображение на электрических схемах, таблицы истинности и принцип действия RS-триггера (или JK-триггера, или D-триггера)
10. Назовите логические операции, реализуемые в базовых логических элементах.
11. Как реализуется функция И-НЕ в интегральных микросхемах ТТЛ?
12. Какой схемой можно реализовать функцию ИЛИ-НЕ?
13. Чем отличаются конечные автоматы от комбинационных устройств? Дать определение тех и других.
14. Какие электронные устройства относят к конечным автоматам?
15. Какие электронные устройства относятся к комбинационным устройствам?
16. Дать определение, назначение, изображение на электрических схемах демультимплексора (или мультиплексора, или шифратора, или дешифратора, или сумматора)
17. Дать определение, назначение, виды, изображение на электрических схемах электронного счетчика
18. Дать определение, назначение, виды, изображение на электрических схемах электронного регистра
19. Что такое сдвиговый регистр?
20. Приведите пример мультивибратора, выполненного на логических элементах
21. Приведите примеры реализации формирователей прямоугольных импульсов с использованием логических элементов
22. Что такое микропроцессор?
23. Назовите основные узлы микропроцессора.

Шкала оценивания: 2-балльная.

Критерии оценивания:

2 балла выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1 балл выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов выставляются обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

В 5 семестре обучающемуся по результатам контрольного опроса добавляется один балл, если он достаточно хорошо ориентируется в электронных схемах по опрашиваемым разделам.

1.3 РАСЧЕТНЫЕ РАБОТЫ

Раздел (тема) № 1 **Введение. Электрические цепи постоянного и переменного тока**

Расчетная работа № 1 Расчет цепи постоянного тока

Задание:

1. Для заданной согласно своему варианту электрической схемы составить систему уравнений по законам Кирхгофа, достаточную для определения токов ветвей. Полученную систему уравнений не решать.

2. Рассчитать токи во всех ветвях заданной электрической схемы методом контурных токов. Правильность расчетов проверить составлением баланса мощностей.

3. Рассчитать ток в ветви cd методом эквивалентного генератора. При этом ЭДС эквивалентного генератора определить, используя метод двух узлов.

4. Построить потенциальную диаграмму для контура $abcd$.

Исходные данные для расчета согласно варианту, заданного преподавателем, и методические указания по выполнению расчетной работы представлены в:

Расчет цепи постоянного тока : задания и методические указания по выполнению расчетной работы по дисциплине «Электротехника и электроника» для студентов технических направлений подготовки и специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Овчинников, О. В. Лобова. – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 11 с. - Текст : электронный.

Раздел (тема) № 2 **Трехфазные цепи**

Расчетная работа № 2 Расчет трехфазной цепи

Задание:

1. Внутри здания сети внутреннего электроснабжения выполнены по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Отдельные помещения подключены к разным фазам трехфазного источника электроэнергии с линейным напряжением $U_{л}=380$ В и частотой тока $f=50$ Гц, в качестве которого используется распределительный щит или электрический шкаф. На основании данных табл. 2.1 - 2.2 определить для своего варианта нагрузку каждой фазы, причем электропотребители в фазе включаются параллельно. Считая лампу накачивания активной нагрузкой, калорифер, электродвигатель трансформатор активно-индуктивной нагрузкой, начертить электрическую схему замещения рассчитываемой трехфазной цепи для своего варианта.

2. Выполнить анализ электрического состояния полученной в п. 1 схемы при наличии нейтрального провода:

1) определить активное, реактивное и полное сопротивления каждого электропотребителя;

2) рассчитать токи, протекающие через каждый электропотребитель (токи в параллельных ветвях каждой фазы);

3) определить для каждой фазы полное сопротивление, активную, реактивную и полную мощность, коэффициент мощности;

4) рассчитать линейные токи и ток в нейтральном проводе;

5) определить для всей трехфазной нагрузки активную P_H , реактивную Q_H и полную S_H мощности, коэффициент мощности $\cos \varphi_H$, составить баланс мощностей;

6) построить в масштабе совмещенную векторную диаграмму напряжений и токов (в том числе токов отдельных электропотребителей);

7) определить реактивную мощность Q_C и емкость конденсаторной батареи, которую необходимо подключить параллельно в фазу с наименьшим коэффициентом мощности для его повышения до значения $\cos \varphi_1$ (см. табл. 2.3). Рассчитать действующее значение соответствующего линейного тока при наличии конденсаторной батареи, сравнить с ранее найденным значением линейного тока, сделать вывод о том, что дает повышение коэффициента мощности нагрузки;

8) рассчитать фактическое напряжение на наиболее мощном электропотребителе, если он удален от источника электроэнергии на расстояние L и соединен с ним двухпроводной линией передачи, выполненной из материала с удельным сопротивлением ρ и сечением провода A .

Сделать вывод о достаточности напряжения, если фактическое напряжение на электропотребителе должно отличаться от номинального фазного не более чем на 5%. Если это отличие составляет более 5%, то сделать вывод о том, что необходимо сделать для его повышения.

3. Выполнить анализ электрического состояния ранее рассчитанной схемы при разорванном нейтральном проводе:

- 1) рассчитать напряжение смещения нейтрали и фазные напряжения на нагрузке;
- 2) рассчитать линейные токи;
- 3) построить в масштабе совмещенную векторную диаграмму напряжений и линейных токов;
- 4) проанализировать полученные результаты, в том числе определить возможную неисправность в сети.

Исходные данные для расчета согласно варианту, заданного преподавателем, и методические указания по выполнению расчетной работы представлены в:

Анализ трехфазной цепи : задания и методические указания по выполнению расчетной работы по электротехнике / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Овчинников, О. В. Лобова. – Курск : ЮЗГУ, 2015. – 17 с. - Текст : электронный.

Разделы (темы) № 3 **Нелинейные и магнитные цепи. Трансформаторы**, № 7 **Электрические машины: асинхронные, синхронные, постоянного тока**

Расчетная работа № 3 Выбор электротехнических устройств и расчет их основных параметров по данным каталогов

Задание:

1. Расшифровать обозначение типа трехфазного асинхронного двигателя (ТАД), указанного в варианте для расчета.

2. По техническим данным трехфазного асинхронного двигателя (табл. П.1 в приложении) определить следующие величины:

2.1. Частоту вращения магнитного поля n_1 .

2.2. Номинальный M_N , пусковой M_{II} и максимальный M_{max} вращающие моменты.

2.3. Активную P_1 , реактивную Q_1 и полную S_1 мощности, потребляемые двигателем.

2.4. Рассчитать и построить механическую характеристику двигателя – зависимость частоты вращения ротора от вращающего момента $n_2 = f(M)$.

3. Рассчитать, как изменится пусковой момент двигателя, если напряжение питания уменьшится на 10%.

4. По таблицам технических данных трехфазных трансформаторов (табл. П.2 в приложении) выбрать трансформатор для питания асинхронных двигателей, тип которых указан в варианте расчета. Количество двигателей принять равным 100 при $S_1 < 3 \text{кВА}$ или 10 при $S_1 > 3 \text{кВА}$.

5. Расшифровать обозначение трансформатора, выбранного для питания асинхронных двигателей.

6. Пользуясь техническими данными трансформатора определить изменение вторичного напряжения $\Delta U_2\%$, напряжение на зажимах вторичной обмотки U_2 и коэффициент полезного действия трансформатора, считая, что двигатели работают в номинальном режиме.

Исходные данные для расчета согласно варианту, заданного преподавателем, и методические указания по выполнению расчетной работы представлены в:

Выбор электротехнических устройств и расчет их основных параметров по данным каталогов : задания и методические указания по выполнению расчетной работы по электротехнике / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Овчинников, О. В. Лобова. – Курск : ЮЗГУ, 2015. – 16 с. - Текст : электронный.

Шкала оценивания:

Для расчетных работ № 1 и 2 – 9-бальная.

Критерии оценивания:

9 баллов выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 85-100% заданий.

7-8 баллов выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 70-84% заданий.

5-6 баллов выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 50-69% заданий.

- 3-4 балла** выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 35-49% заданий.
1-2 балла выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 15-34% заданий.
0 баллов выставляется обучающемуся, если правильно решено 14% и менее % заданий.

Для расчетной работы № 3 – 12-балльная.

Критерии оценивания:

- 11-12 баллов** выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 80-100% заданий.
9-10 баллов выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 65-79% заданий.
7-8 баллов выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 50-64% заданий.
5-6 баллов выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 35-49% заданий.
3-4 балла выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 20-34% заданий.
1-2 балла выставляется обучающемуся, если правильно выполнено 10-19% заданий.
0 баллов выставляется обучающемуся, если правильно решено 9% и менее % заданий.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

2 курс

Раздел (тема) № 1 **Введение. Электрические цепи постоянного и переменного тока**

1. При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление
2. При последовательном соединении сопротивлений их общее сопротивление
3. Электродвижущая сила источника электрической энергии определяется как
4. Электродвижущая сила источника электрической энергии может быть определена (измерена) в режиме
5. Источник энергии относят к идеальному источнику ЭДС при выполнении условия
6. Источник энергии относят к идеальному источнику тока, при выполнении условия
7. Источник электрической энергии, для которого изменение внешней нагрузки не приводит к изменению разности потенциалов на его выходе, называют
8. При согласованном режиме работы источника электрической энергии с приемником (нагрузкой) выполняется условие
9. Для уменьшения потерь в линии электропередачи необходимо
10. При расчете разветвленных электрических цепей достаточно
11. При решении задачи расчета сложных электрических цепей необходимо записать столько уравнений по законам Кирхгофа, сколько
12. Укажите ошибочную формулировку закона Ома для участка цепи
13. Какие формулировки первого закона Кирхгофа будут правильными:
а) арифметическая сумма токов в узле равна нулю; б) сумма токов, втекающих в узел, равна сумме токов, вытекающих из узла; в) алгебраическая сумма токов в узле равна нулю; г) алгебраическая сумма токов, втекающих в узел, равна алгебраической сумме токов, вытекающих из узла?
14. Укажите правильную формулировку второго закона Кирхгофа
15. Разветвленная схема содержит два источника ЭДС. Какой метод расчета нельзя для неё применить
16. Какой режим работы нельзя применить для источника ЭДС?
17. Контурный ток – это
18. Если два сопротивления R_1 , R_2 соединены параллельно, то их общее сопротивление R находится как
19. Какое понятие не относится к топологическим понятиям электрической цепи
20. Какой метод не применяется при расчете линейных электрических цепей постоянного тока

21. Действующее значение I синусоидального переменного тока связано с амплитудным значением I_m как
22. Среднее значение I_{cp} синусоидального переменного тока связано с амплитудным значением I_m как
23. При выполнении электротехнических расчетов в цепях синусоидального тока для токов, ЭДС и напряжений используются
24. Какой вид мощности в цепи синусоидального тока можно определить как произведение действующих значений тока и напряжения
25. В цепи с идеальной индуктивностью напряжение по отношению к току отличается по фазе на угол
26. В цепи с идеальной емкостью напряжение по отношению к току отличается по фазе на угол
27. Резонанс напряжений возникает при условии
28. В реальной индуктивной катушке с $X=R$ сдвиг фаз между напряжением на катушке и током в катушке составляет
29. В цепи с последовательно соединенным конденсатором и резистором при $X=R$ сдвиг фаз между напряжением на входе данной цепи и током в цепи составляет
30. Какое условие для возникновения резонанса напряжений в цепи синусоидального тока является необязательным
31. Какое условие для возникновения резонанса токов в цепи синусоидального тока является необязательным
32. Резонанс в последовательной RLC-цепи называется резонансом напряжений, потому что
33. Условием резонанса токов в параллельной RLC-цепи является равенство
34. Сдвиг фаз между напряжением и током в цепи синусоидального тока составляет (*ставьте правильные пары*)
- | | |
|--|------------|
| 1) цепь с идеальным резистором | а) $+90^0$ |
| 2) цепь с идеальной индуктивной катушкой | б) $+45^0$ |
| 3) цепь с идеальным конденсатором | в) 0 |
| 4) RL-цепь | г) -45^0 |
| 5) RC-цепь | д) -90^0 |
35. Вставьте на пустые места в формулу закона Ома для последовательной RLC-цепи синусоидального тока $I = U / \sqrt{(\quad)^2 + ([\quad] - [\quad])^2}$ символы из следующего списка: $P, X_C, G, R, Q, X_L, B_L, S, B_C$
36. Вставьте на пустые места в формулу закона Ома для параллельной RLC-цепи синусоидального тока $I = U \sqrt{(\quad)^2 + ([\quad] - [\quad])^2}$ символы из следующего списка: $P, X_C, G, R, Q, X_L, B_L, S, B_C$
37. Вставьте на пустые места в формулу определения коэффициента мощности для последовательной RLC-цепи синусоидального тока $\cos \varphi = (\quad) / \sqrt{(\quad)^2 + ([\quad] - [\quad])^2}$ символы из следующего списка: $P, X_C, G, R, Q, X_L, B_L, S, B_C$
38. Вставьте на пустые места в формулу определения коэффициента мощности для параллельной RLC-цепи синусоидального тока $\cos \varphi = (\quad) / \sqrt{(\quad)^2 + ([\quad] - [\quad])^2}$ символы из следующего списка: $P, X_C, G, R, Q, X_L, B_L, S, B_C$
39. Реактивное сопротивление индуктивной катушки можно определить по формуле ...
40. Реактивное сопротивление конденсатора можно определить по формуле

Раздел (тема) № 2. Трехфазные цепи

1. В трехфазной цепи переменного тока вектора ЭДС фаз сдвинуты относительно друг друга на угол
2. Для трехфазной цепи, соединенной звездой, при симметричной нагрузке выполняются соотношения

3. Нейтральный (нулевой) провод в трехфазной цепи необходим для
4. Линейное напряжение – это
5. Фазное напряжение – это
6. В трехпроводной трехфазной цепи, соединенной звездой, при обрыве в одной фазе фазные напряжения остальных фаз при равной нагрузке станут равными
7. В трехпроводной трехфазной цепи, соединенной звездой, при коротком замыкании в одной фазе фазные напряжения остальных фаз при равной нагрузке станут равными
8. При коротком замыкании фазы А нагрузки в трехпроводной цепи, соединенной звездой, при $U_{\text{Л}}=380 \text{ В}$ (составьте правильные пары):
 - 1) напряжение фазы А нагрузки равно а) 380 В
 - 2) напряжение фазы В нагрузки равно б) 0 В
 - 3) напряжение фазы С нагрузки равно в) 220 В
 - 4) напряжение смещения нейтрали равно г) 380 В
9. При отключении фазы А нагрузки в трехпроводной цепи, соединенной звездой, при $U_{\text{Л}}=380 \text{ В}$ (составьте правильные пары):
 - 1) напряжение фазы А нагрузки равно а) 190 В
 - 2) напряжение фазы В нагрузки равно б) 0 В
 - 3) напряжение фазы С нагрузки равно в) 110 В
 - 4) напряжение смещения нейтрали равно г) 190 В
10. При отключении фазы В нагрузки в трехфазной цепи, соединенной звездой с нейтральным проводом, при $U_{\text{Л}}=380 \text{ В}$ (составьте правильные пары):
 - 1) напряжение фазы А нагрузки равно а) 0 В
 - 2) напряжение фазы В нагрузки равно б) 220 В
 - 3) напряжение фазы С нагрузки равно в) 0 В
 - 4) напряжение смещения нейтрали равно г) 220 В
10. Записать формулу для нахождения активной мощности трехфазной цепи при симметричной нагрузке
12. Записать формулу для нахождения реактивной мощности трехфазной цепи при симметричной нагрузке

Раздел (тема) № 3. **Нелинейные и магнитные цепи. Трансформаторы**

1. При анализе и расчете цепей с нелинейными резистивными элементами для их характеристики используют следующие сопротивления
2. В методе пересечения характеристик при расчете цепей постоянного тока с нелинейным резистивным элементом речь идет о пересечении следующих графиков
3. При расчете цепей постоянного тока с нелинейными резистивными элементами можно применить следующие методы
4. При расчете цепи постоянного тока с нелинейным резистивным элементом методом линеаризации нелинейный элемент заменяют
5. Дифференциальное сопротивление нелинейного резистивного элемента в точке А на его ВАХ определяют как
6. Магнитопровод в электромагнитном устройстве необходим для
7. Магнитопроводы электромагнитных устройств изготавливают из
8. Первый закон Кирхгофа для магнитной цепи записывается для
9. Второй закон Кирхгофа для магнитной цепи записывается по аналогии с
10. Электромагнит содержит кроме индуктивной катушки также
11. Электромагнит содержит кроме магнитопровода также
12. Какие потери энергии в электромагнитном устройстве можно отнести к магнитным потерям?
13. Закон Ома для магнитной цепи определяется выражением
14. Первый закон Кирхгофа для магнитной цепи определяется выражением
15. Закон полного тока для магнитной цепи определяется выражением
16. Второй закон Кирхгофа для магнитной цепи определяется выражением

17. Укажите правильную формулировку второго закона Кирхгофа для магнитной цепи
18. Укажите правильную формулировку первого закона Кирхгофа для магнитной цепи
19. Стальной магнитопровод большинства электротехнических устройств изготавливают из отдельных листов электротехнической стали для
20. ЭДС во вторичной обмотке трансформатора возникает за счет
21. Из опыта холостого хода трансформатора определяют следующую паспортную величину
22. Из опыта короткого замыкания трансформатора определяют следующую паспортную величину
23. Магнитные потери в сердечнике трансформатора определяют из опыта
24. Электрические потери в обмотках трансформатора определяют из опыта
25. Основной рабочей характеристикой трансформатора является его внешняя характеристика, которая представляет собой зависимость
26. Начертите схему замещения однофазного трансформатора
27. Величину ЭДС в обмотках трансформатора можно определить, используя формулу трансформаторной ЭДС: $E=4,44fN[___]$ (вставьте недостающий символ).
28. Величину ЭДС в обмотках трансформатора можно определить, используя формулу трансформаторной ЭДС: $E=4,44f[___]\Phi_m$ (вставьте недостающий символ).
29. Величину ЭДС в обмотках трансформатора можно определить, используя формулу трансформаторной ЭДС: $E=4,44[___]N\Phi_m$ (вставьте недостающий символ).

Раздел (тема) № 4. Переходные процессы в электрических цепях

1. Согласно первому закону коммутации
2. Согласно второму закону коммутации
3. Как получают характеристическое уравнение в классическом методе расчета переходного процесса?
4. Какое действие не является обязательным для классического метода расчета переходного процесса (укажите правильный ответ)
5. К независимым начальным условиям при расчете переходного процесса классическим методом относятся
6. Как учитываются независимые начальные условия в операторном методе расчета переходного процесса?
7. Какое действие является ошибочным при составлении операторной схемы после коммутации? (укажите правильный ответ)
8. При каком условии в электрической цепи не возникнет переходный процесс?
9. В электротехнике при операторном методе расчета переходного процесса от изображения к оригиналу переходят, как правило, с помощью
10. При расчете переходных процессов ток в индуктивной катушке при $t=0$ определяют как
11. При расчете переходных процессов напряжение на конденсаторе при $t=0$ определяют как
12. Какие корни могут быть при решении характеристического уравнения в классическом методе расчета переходного процесса?
13. Если конденсатор подключить к источнику с постоянным напряжением U через резистор R , то постоянная заряда конденсатора определяется по формуле
14. Если конденсатор, заряженный до напряжения U , замкнуть на резистор R , то постоянная разряда конденсатора определяется по формуле
15. Если реальную индуктивную катушку подключить к источнику постоянной ЭДС с внутренним сопротивлением R_0 , то постоянная времени такой цепи определяется по формуле
16. Если реальную катушку с индуктивностью L и сопротивлением R отключить от источника постоянной ЭДС и замкнуть на сопротивление R_n , то постоянная времени полученной цепи определяется по формуле

17. При составлении операторной схемы катушку с индуктивностью L представляем как ...
18. При составлении операторной схемы конденсатор представляем как
19. Количество корней характеристического уравнения при расчете переходного процесса классическим методом определяется числом
20. При каком условии в RL -цепи синусоидального тока не возникнет переходный процесс

Раздел (тема) № 5. Передаточная функция и частотные характеристики

1. Графическое изображение комплексной частотной характеристики называется
2. Какое определение передаточной функции будет правильным
3. Какое определение комплексной частотной характеристики будет правильным и наиболее полным (*укажите правильный ответ*)
4. Для перехода от передаточной функции к комплексной частотной характеристике необходимо и достаточно использовать
5. Передаточной функцией называется
6. Комплексной частотной характеристикой называется
7. Полюсами передаточной функции называются
8. Нулями передаточной функции называются
9. Комплексное передаточное сопротивление – это
10. Комплексная передаточная проводимость – это
11. Комплексный коэффициент передачи по напряжению определяется по формуле
12. Комплексный коэффициент передачи по току определяется по формуле

3 курс

Раздел (тема) № 7. Электрические машины: асинхронные, синхронные, постоянного тока

1. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя основан на
2. Трехфазный асинхронный двигатель называется асинхронным, так как
3. К основным частям трехфазного асинхронного двигателя относятся
4. Схемы пуска трехфазных асинхронных двигателей применяют для
5. При увеличении скольжения величина тока в обмотке ротора трехфазного асинхронного двигателя
6. Указать способы регулирования частоты вращения, которые применяются в трехфазных асинхронных двигателях
7. Какой способ пуска позволяет уменьшить пусковой ток трехфазного асинхронного двигателя
8. Какой вращающий момент трехфазного асинхронного двигателя можно определить по данным паспорта или каталога
9. Какую формулу можно применить для определения вращающего момента трехфазного асинхронного двигателя
10. Для запуска однофазного асинхронного двигателя необходимо и достаточно
11. Вращающий момент трехфазного асинхронного двигателя определяется по формуле (*вставьте недостающий символ*): $M = C_M \Phi [_] \cos \varphi_2$
12. Вращающий момент трехфазного асинхронного двигателя определяется по формуле (*вставьте недостающий символ*): $M = C_M [_] I_2 \cos \varphi_2$
13. Начертите схему подключения трехфазного асинхронного двигателя к сети
14. Запишите формулу для определения частоты вращения магнитного поля трехфазного асинхронного двигателя
15. ЭДС генератора постоянного тока определяется как
16. В генераторе постоянного тока ток в нагрузку поступает (*как?*)
17. При пуске двигателя постоянного тока ток в цепи якоря
18. Указать способы возбуждения, которые применяются в машинах постоянного тока

19. Указать способы регулирования частоты вращения, которые применяются в двигателях постоянного тока
20. Указать характеристики, которые относят к рабочим характеристикам двигателя постоянного тока
21. Вращающий момент двигателя постоянного тока определяется как
22. ЭДС в генераторе постоянного тока определяется по формуле (вставьте недостающий символ): $E = C_{E\Phi} [\quad]$
23. Вращающий момент двигателя постоянного тока определяется по формуле (вставьте недостающий символ): $M = C_M \Phi [\quad]$
24. Начертите схему подключения к сети двигателя постоянного тока независимого возбуждения
25. Начертите схему подключения к сети двигателя постоянного тока смешанного возбуждения
26. Реостат, включенный последовательно с обмоткой якоря двигателя постоянного тока, позволяет
27. Для нагруженного синхронного двигателя величина потребляемого тока от тока возбуждения имеет зависимость
28. Какой из этапов не используется при асинхронном пуске трехфазного синхронного двигателя
29. Трехфазный синхронный двигатель называется синхронным, так как
30. Принцип действия трехфазного синхронного двигателя основан на
31. Принцип действия трехфазного синхронного генератора основывается на законе
32. Как можно осуществить изменение скорости вращения ротора трехфазного синхронного двигателя
33. К основным частям трехфазного синхронного двигателя относятся
34. Статор трехфазного синхронного генератора называют якорем, потому что

Раздел (тема) № 8. Основы электропривода

1. Электропривод – это (дать определение)
2. Привести классификацию электропривода
3. Что такое метод эквивалентного момента?
4. Приведите классификацию аппаратуры управления и защиты.
5. Контактёр – это (дать определение)
6. Магнитный пускатель – это (дать определение)
7. Как устроен и работает электромагнитный расцепитель? Где он используется?
8. Как устроено и работает тепловое реле? Где оно используется?
9. Для чего используется аппаратура технологического контроля? Что к ней относится?
10. Как устроен и для чего используется автоматический выключатель?

Раздел (тема) № 9. Элементная база современных электронных устройств

1. Необратимым является следующий «пробой» р-п перехода
2. Главным отличием транзистора от диодистора является
3. Транзисторы были разработаны и в основном применяются в схемах
4. В активном режиме переходы биполярного транзистора смещены таким образом:
5. Входной характеристикой биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, является зависимость
6. Выходной характеристикой биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, является зависимость
7. Главное отличие МОП (МДП) - транзистора от полевого транзистора с управляющим р-п переходом в том, что
8. Обратный ток в диоде обеспечивается протеканием
9. Полупроводниковые диоды, использующие для стабилизации постоянного напряжения обратную ветвь вольт-амперной характеристики – это

10. Варикап – это полупроводниковый прибор, относящийся к классу диодов, используемый для (как)
11. Нарисовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода
12. Нарисовать вольт-амперную характеристику стабилитрона
13. База – это слой биполярного транзистора, который
14. Нарисовать входные характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером
15. Нарисовать выходные характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером
16. Нарисовать схему включения транзистора с общей базой
17. Нарисовать схему включения транзистора с общим коллектором
18. Нарисовать схему включения транзистора с общим эмиттером
19. Полупроводниковый прибор, ток в котором очень мал, а затем резко возрастает при достижении напряжения значения напряжения переключения, называется
20. Сопротивление канала в полевом транзисторе изменяется при изменении

Раздел (тема) № 10. Источники вторичного электропитания

1. Параллельное соединение выпрямительных диодов предназначено для
2. Последовательное соединение выпрямительных диодов предназначено для
3. Для построения современных схем стабилизаторов напряжения и тока используют следующие элементы
4. Фильтры, применяемые в выпрямительной технике, называются сглаживающими, так как
5. Сглаживающий LC-фильтр предназначен для
6. Назначение фильтров, включаемых между выпрямительной схемой и нагрузкой
7. Начертить однофазную мостовую схему выпрямления
8. Начертить однофазную схему выпрямления с выводом нулевой точки трансформатора
9. Нарисовать внешние характеристики выпрямителя без фильтра и с C-фильтром
10. Нарисовать внешние характеристики выпрямителя без фильтра и с L-фильтром
11. Нарисовать внешние характеристики выпрямителя с C-фильтром и с RC-фильтром
12. Начертить схему параметрического стабилизатора напряжения

Раздел (тема) № 11. Усилители электрических сигналов

1. Для усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером справедливо утверждение
2. В усилительном каскаде на биполярном транзисторе с общим эмиттером резистор, включенный между эмиттером и общей точкой каскада
3. В общем случае под обратной связью в электронных устройствах (усилителях, генераторах) понимается
4. Укажите, почему транзисторный каскад с общим коллектором называется эмиттерным повторителем
5. Введение в усилитель отрицательной обратной связи приводит к
6. Какие из ниже перечисленных свойств операционного усилителя нельзя отнести к его достоинствам
7. Коэффициент усиления схемы усилителя постоянного тока на операционном усилителе с внешним входным сопротивлением $R_{вх}$ и сопротивлением обратной связи $R_{ос}$ определяется по формуле
8. Для идеального операционного усилителя выполняются условия
9. Отрицательная обратная связь в усилителях обеспечивает
10. «Дрейфом нуля» усилителя постоянного тока называется самопроизвольное изменение
11. В усилителе переменного тока конденсатор включают последовательно с источником сигнала на входе для

12. В усилителе переменного тока конденсатор включают последовательно с нагрузкой на выходе для
13. Начальное смещение на базе транзистора в каскаде с общим эмиттером обеспечивается в современных схемах за счет
14. Начальное смещение на базе транзистора в каскаде с общим эмиттером обеспечивает
15. В качестве какого усилителя (усилительного каскада) используют каскад с общим коллектором
16. В качестве какого усилителя (усилительного каскада) используют каскад с общим эмиттером
17. В каскаде с ОЭ конденсатор в цепи эмиттера $C_Э$ предназначен для
18. Фаза напряжения на выходе усилительного каскада, построенного на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером, по сравнению с входным напряжением

Раздел (тема) № 12. Основы импульсной и цифровой электроники

1. Какие элементы и устройства используются для построения импульсных устройств?
2. Что такое баланс амплитуд и баланс фаз в автогенераторных устройствах?
3. Зачем в электронном генераторе применяется положительная обратная связь?
4. Назовите основные структурные узлы автогенератора
5. Принцип действия транзисторного ключа.
6. Какие схемы применяют в качестве электронных ключей?
7. Что такое мультивибратор?
8. Назовите основные типы мультивибраторов.
9. Что такое ждущий мультивибратор?
10. Какие элементы и устройства используются для построения цифровых устройств?
11. Какие функции реализуют элементы НЕ, И, ИЛИ? Привести таблицы истинности и изображение на электрических схемах этих элементов
12. Что такое триггер (дать определение)?
13. Перечислите виды триггеров, используемых в современных цифровых устройствах.
14. Дать определение, назначение, виды, изображение на электрических схемах, таблицы истинности и принцип действия RS-триггера (или JK-триггера, или D-триггера)
15. Назовите логические операции, реализуемые в базовых логических элементах.
16. Как реализуется функция И-НЕ в интегральных микросхемах ТТЛ?
17. Какой схемой можно реализовать функцию ИЛИ-НЕ?
18. Чем отличаются конечные автоматы от комбинационных устройств? Дать определение тех и других.
19. Какие электронные устройства относят к конечным автоматам?
20. Какие электронные устройства относятся к комбинационным устройствам?
21. Дать определение, назначение, изображение на электрических схемах демультимплексора (или мультиплексора, или шифратора, или дешифратора, или сумматора)
22. Дать определение, назначение, виды, изображение на электрических схемах электронного счетчика
23. Дать определение, назначение, виды, изображение на электрических схемах электронного регистра
24. Что такое сдвиговых регистр?
25. Приведите пример мультивибратора, выполненного на логических элементах
26. Приведите примеры реализации формирователей прямоугольных импульсов с использованием логических элементов
27. Что такое микропроцессор?
28. Назовите основные узлы микропроцессора.

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по дихотомической шкале</i>
100–50	зачтено
49 и менее	не зачтено

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по 5-балльной шкале</i>
100–85	отлично
84–70	хорошо
69–50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – **2 балла**, выполнено частично – **1 балл**, не выполнено – **0 баллов**.

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

2 курс

1. К источнику синусоидального напряжения с $U=10$ В подключена последовательная RLC-цепь. При $R=3$ Ом, индуктивном сопротивлении 8 Ом, емкостном сопротивлении 4 Ом определить действующее значение напряжения на активном сопротивлении и полную мощность цепи.

2. К источнику синусоидального напряжения с $U=20$ В подключена последовательная RLC-цепь. При $R=3$ Ом, индуктивном сопротивлении 8 Ом, емкостном сопротивлении 4 Ом определить действующее значение напряжения на индуктивном сопротивлении и активную мощность цепи.

3. К источнику синусоидального напряжения с $U=20$ В подключена последовательная RLC-цепь. При $R=4$ Ом, индуктивном сопротивлении 6 Ом, емкостном сопротивлении 3 Ом определить действующее значение напряжения на емкостном сопротивлении и реактивную мощность цепи.

4. К источнику синусоидального напряжения с $U=20$ В подключена параллельная RLC-цепь. При $R=5$ Ом, индуктивном сопротивлении 8 Ом, емкостном сопротивлении 4 Ом определить ток источника, токи в ветвях и активную мощность цепи.

5. К источнику синусоидального напряжения с $U=20$ В подключена параллельная RLC-цепь. При $R=2$ Ом, индуктивном сопротивлении 5 Ом, емкостном сопротивлении 4 Ом определить ток источника, токи в ветвях и реактивную мощность цепи.

6. К источнику синусоидального напряжения с $U=12$ В подключена параллельная RLC-цепь. При $R=3$ Ом, индуктивном сопротивлении 4 Ом, емкостном сопротивлении 2 Ом определить ток источника, токи в ветвях и полную мощность цепи.

7. Три активных сопротивления подключены к трехфазной цепи с фазным напряжением 12 В по схеме «звезда с нейтральным проводом». Если $R_a=3$ Ом, $R_b=4$ Ом, $R_c=6$ Ом, то чему равны линейные токи и активная мощность цепи?

8. Три одинаковых индуктивных катушки с $X=3$ Ом, $R=4$ Ом включены звездой в трехфазную цепь с фазным напряжением 10 В. Чему равны линейные токи и активная мощность такой цепи?

9. Три одинаковых индуктивных катушки с $X=4$ Ом, $R=3$ Ом включены звездой в трехфазную цепь с фазным напряжением 20 В. Чему равны линейные токи и реактивная мощность такой цепи?

10. Три одинаковых индуктивных катушки с $X=8$ Ом, $R=6$ Ом включены звездой в трехфазную цепь с фазным напряжением 10 В. Чему равны линейные токи и полная мощность такой цепи?

11. Три одинаковых индуктивных катушки с $X=3$ Ом, $R=4$ Ом включены треугольником в трехфазную цепь с линейным напряжением 10 В. Чему равны фазные токи и активная мощность такой цепи?

12. Три одинаковых индуктивных катушки с $X=8$ Ом, $R=6$ Ом включены треугольником в трехфазную цепь с линейным напряжением 20 В. Чему равны фазные токи и реактивная мощность такой цепи?

13. Три одинаковых индуктивных катушки с $X=3$ Ом, $R=4$ Ом включены треугольником в трехфазную цепь с линейным напряжением 20 В. Чему равны фазные токи и полная мощность такой цепи?

14. В трехфазную цепь с фазным напряжением 12 В включены по схеме «звезда с нейтральным проводом» активное $R_a=4$ Ом, индуктивное $X_L=3$ Ом (в фазе В) и емкостное $X_C=6$ Ом (в фазе С) сопротивления. Определить линейные токи и полную мощность данной цепи.

15. В трехфазную цепь с фазным напряжением 12 В включены по схеме «звезда с нейтральным проводом» активное $R_a=4$ Ом, индуктивное $X_L=6$ Ом (в фазе В) и емкостное $X_C=3$ Ом (в фазе С) сопротивления. Определить линейные токи и активную мощность данной цепи.

16. В трехфазную цепь с фазным напряжением 24 В включены по схеме «звезда с нейтральным проводом» активное $R_a=4$ Ом, индуктивное $X_L=6$ Ом (в фазе В) и емкостное $X_C=3$ Ом (в фазе С) сопротивления. Определить линейные токи и реактивную мощность данной цепи.

17. В трехфазную цепь с линейным напряжением 12 В включены по схеме «треугольник» активное $R_a=4$ Ом, индуктивное $X_L=3$ Ом и емкостное $X_C=6$ Ом сопротивления. Определить фазные токи и полную мощность данной цепи.

18. В трехфазную цепь с линейным напряжением 24 В включены по схеме «треугольник» активное $R_a=3$ Ом, индуктивное $X_L=8$ Ом и емкостное $X_C=4$ Ом сопротивления. Определить фазные токи и активную мощность данной цепи.

19. В трехфазную цепь с линейным напряжением 24 В включены по схеме «треугольник» активное $R_a=8$ Ом, индуктивное $X_L=6$ Ом и емкостное $X_C=3$ Ом сопротивления. Определить фазные токи и реактивную мощность данной цепи.











20. В трехфазную цепь с линейным напряжением 24 В включены по схеме «треугольник» активное $R_a=6$ Ом, индуктивное $X_L=4$ Ом и емкостное $X_C=3$ Ом сопротивления. Определить фазные токи и реактивную мощность данной цепи.


5 семестр

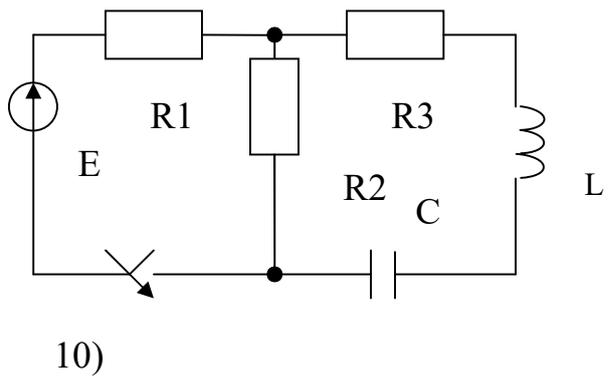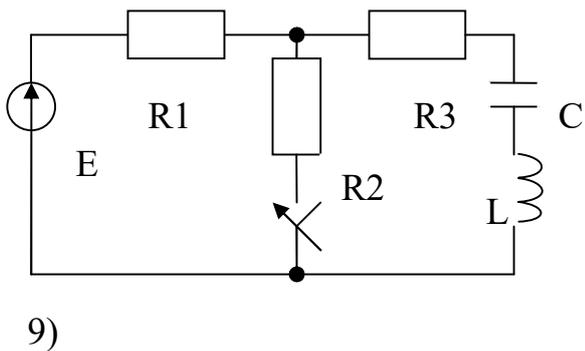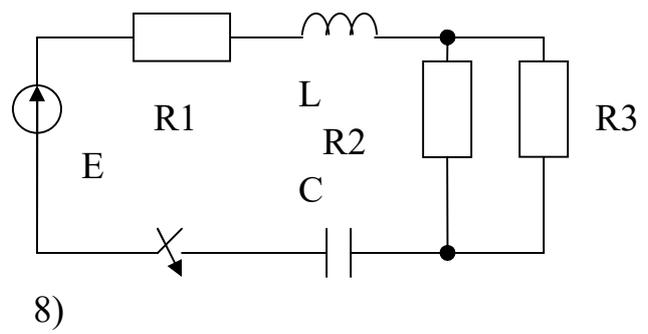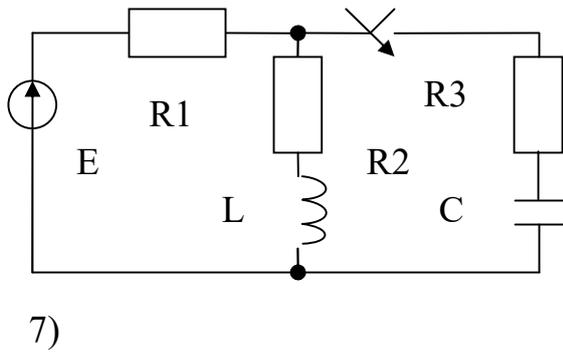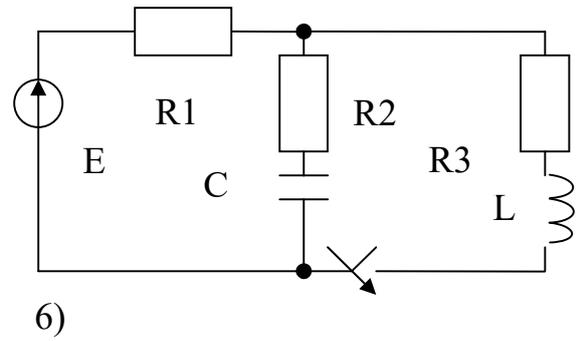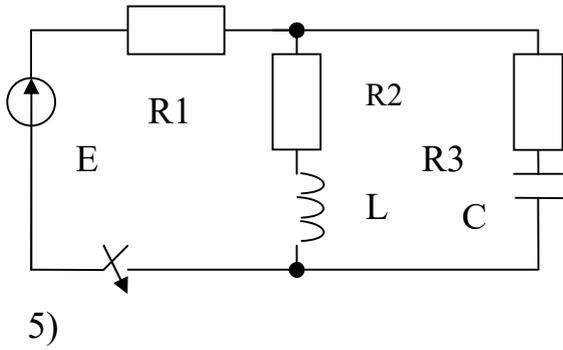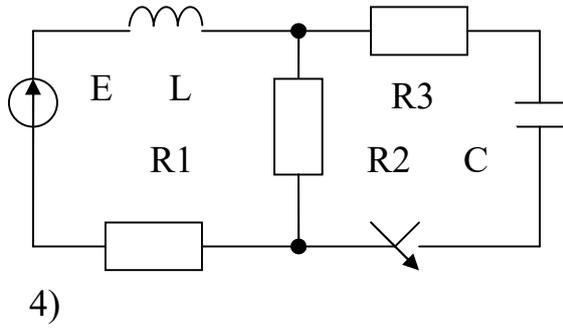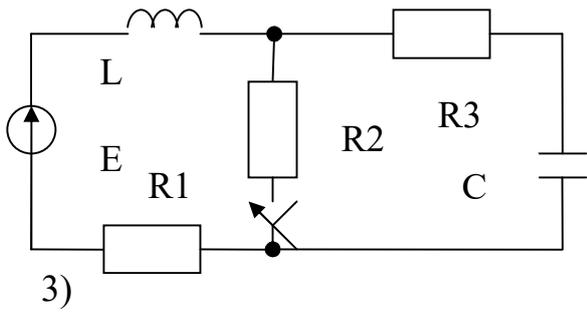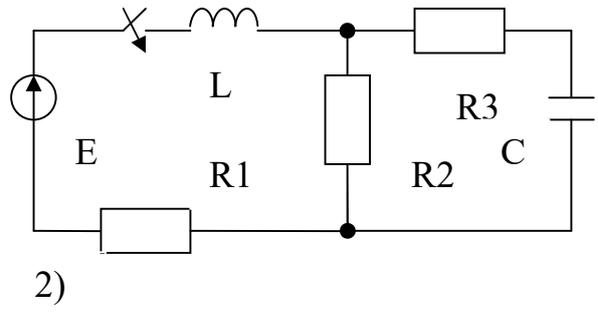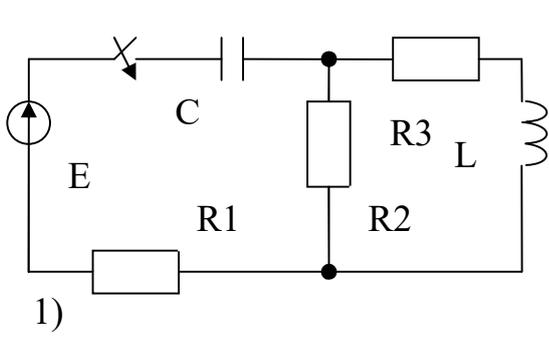Задачи на расчет переходного процесса. При расчете переходного процесса в цепи (схемы цепей представлены ниже):


- классическим методом: записать выражения для $u_C(0)$ и $i_L(0)$, выражения для принужденных значений $u_{Cпр}$ и $i_{Lпр}$, характеристическое уравнение;

- операторным методом: изобразить операторную схему и систему уравнений для нахождения u_C , записать путь для нахождения u_C




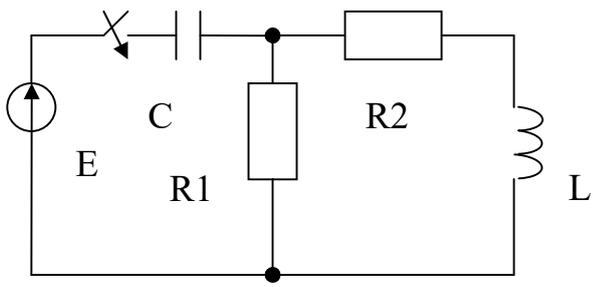


11)

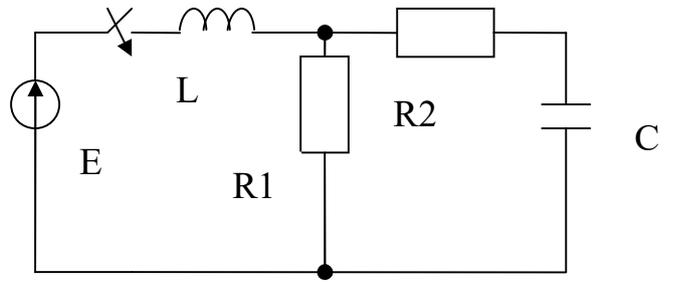


12)

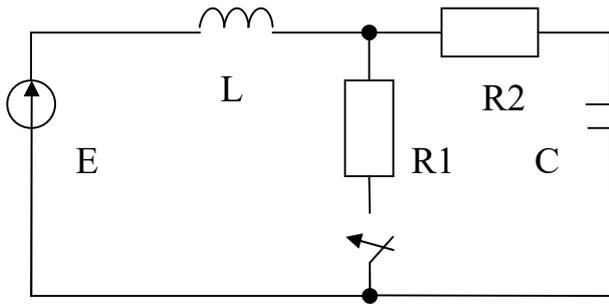


13)

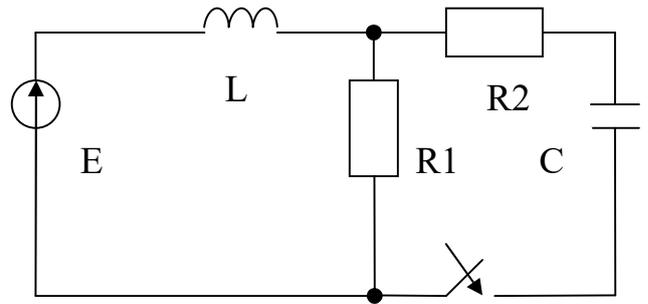


14)

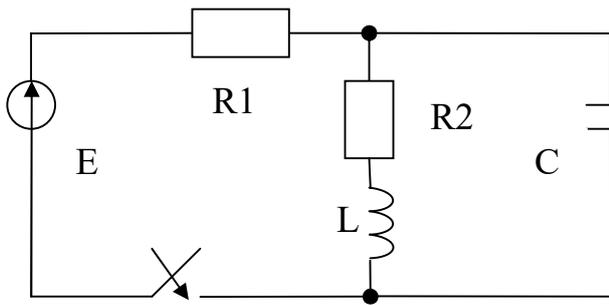


15)

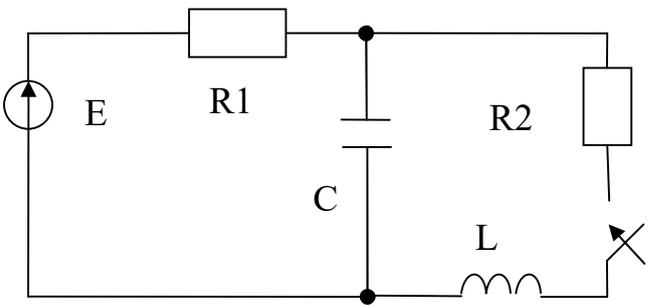


16)

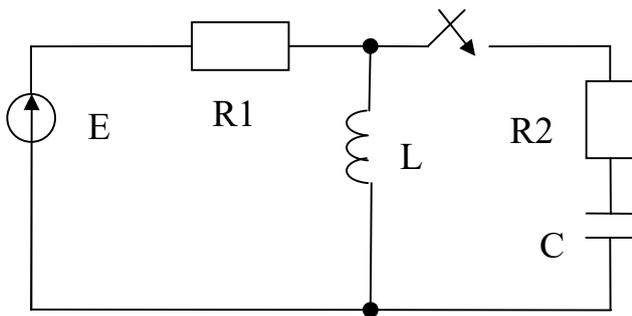


17)

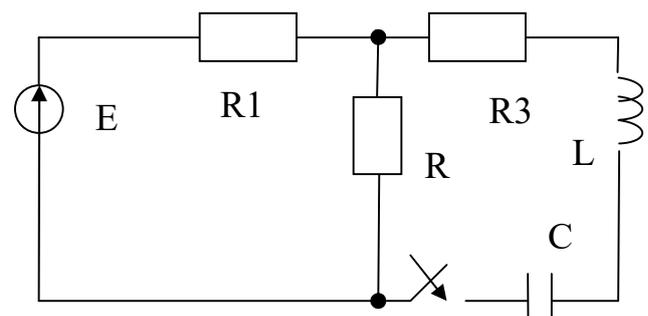


18)

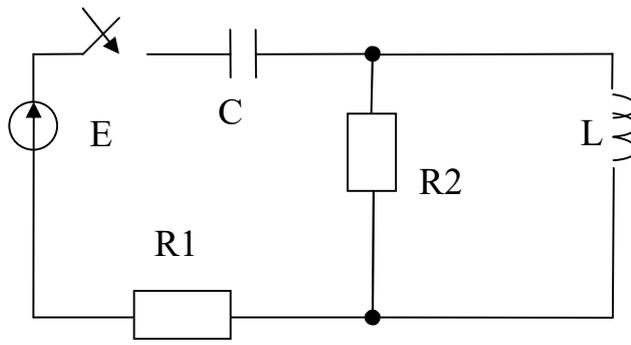


19)

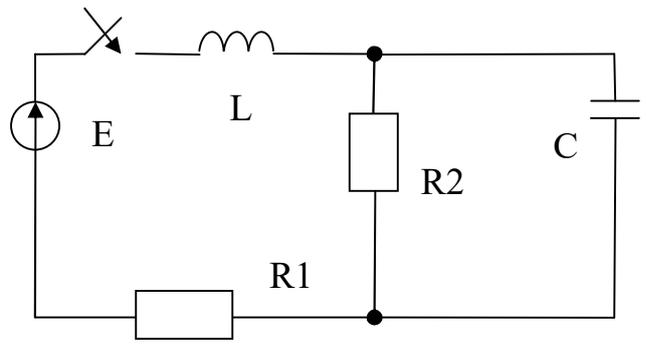


20)

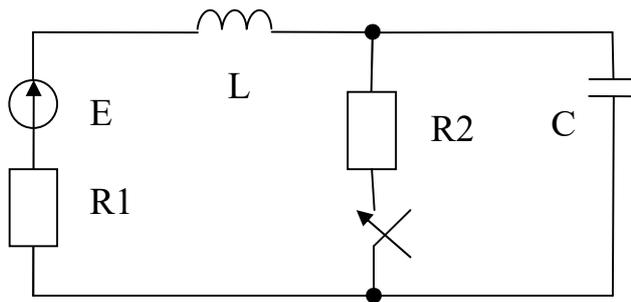


21)

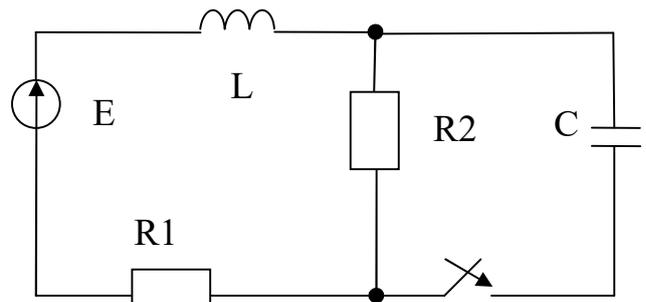


22)

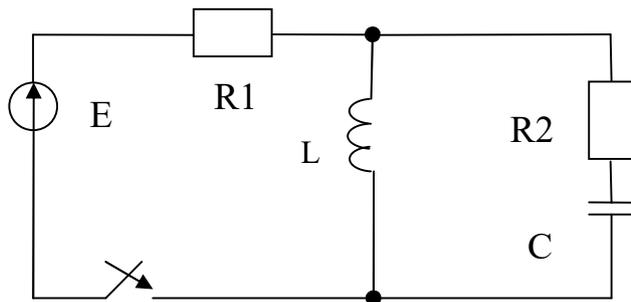


23)

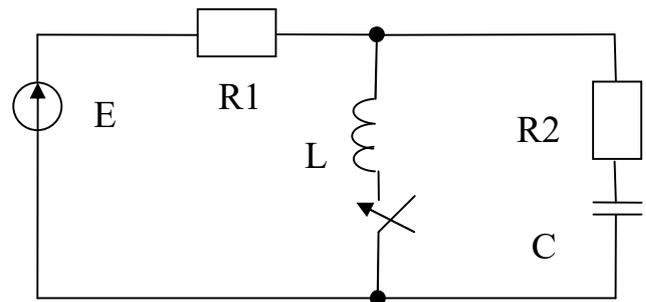


24)

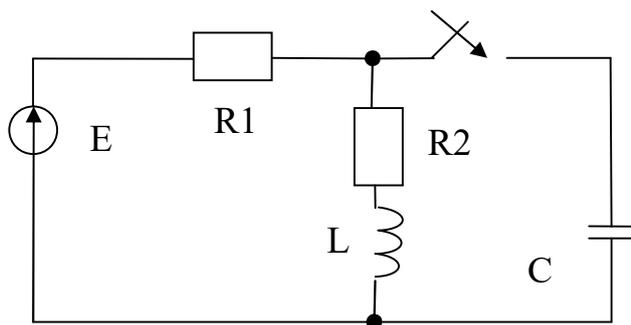

25)

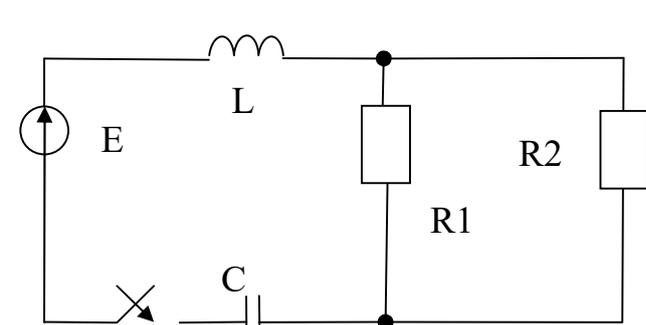

26)

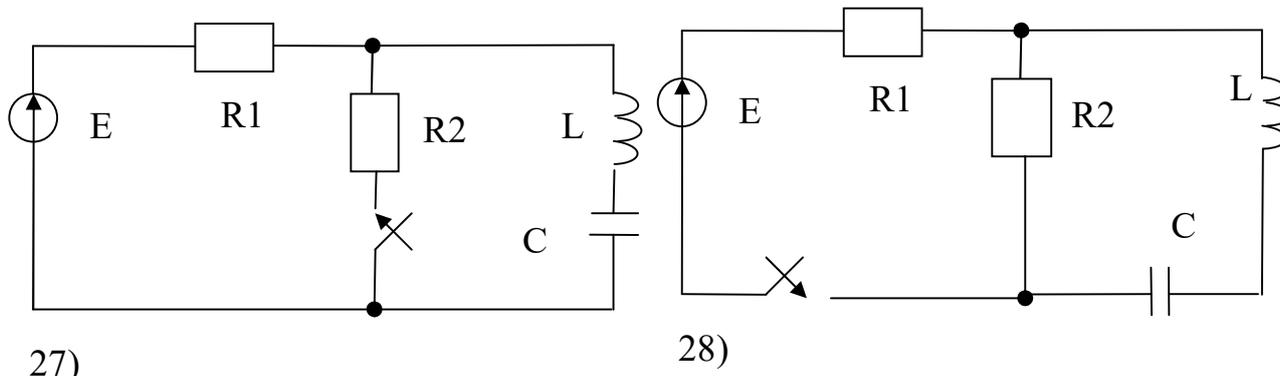

Задачи на расчет параметров трансформаторов и двигателей:

1. Если номинальная полная мощность трехфазного трансформатора $S=600$ кВА при соединении обмоток по схеме «звезда-звезда», номинальное линейное напряжение первичной обмотки 6 кВ, число витков первичной обмотки $N_1=750$, вторичной обмотки $N_2=50$, то чему равны линейное напряжение вторичной обмотки и номинальные токи обмоток.

2. Если номинальная полная мощность трехфазного трансформатора $S=120$ кВА при соединении обмоток по схеме «звезда-звезда», номинальное линейное напряжение первичной обмотки 6 кВ, линейное напряжение вторичной обмотки при холостом ходе 0,4 кВ, число витков первичной обмотки $N_1=600$, то чему равны число витков вторичной обмотки N_2 и номинальные токи обмоток.

3. Если номинальная полная мощность однофазного трансформатора $S=880$ ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220 В, число витков первичной обмотки $N_1=200$, вторичной обмотки $N_2=20$, то чему равны напряжение холостого хода вторичной обмотки и номинальные токи обмоток.

4. Если номинальная полная мощность однофазного трансформатора $S=660$ ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220 В, напряжение холостого хода вторичной обмотки 22 В, число витков вторичной обмотки $N_2=40$, то чему равны число витков первичной обмотки N_1 и номинальные токи обмоток.

5. В паспорте трехфазного асинхронного двигателя указано, что $P_H=14$ кВт, $n_H=700$ об/мин, $M_{\max}/M_H=2$, $M_{\text{пуск}}/M_H=1,5$. Определить моменты M_H , M_{\max} , $M_{\text{пуск}}$.

6. В паспорте трехфазного асинхронного двигателя указано, что $P_H=16$ кВт, $\eta_H=80\%$, $\cos\varphi=0,8$. Определить потребляемые двигателем мощности P_1 , S_1 , Q_1 .

7. В паспорте трехфазного асинхронного двигателя указано, что $n_H=700$ об/мин, а при подключении двигателя к трехфазной сети с частотой $f=50$ Гц формируется магнитное поле с 8 полюсами. Определить частоту вращения магнитного поля статора n_1 и номинальное скольжение s_H .

8. В паспорте трехфазного асинхронного двигателя указано, что $P_H=2,8$ кВт, $n_H=1400$ об/мин, $M_{\max}/M_H=2$, $M_{\text{пуск}}/M_H=1,2$. Определить моменты M_H , M_{\max} , $M_{\text{пуск}}$. (4 балла)

9. В паспорте двигателя постоянного тока параллельного возбуждения указано, что $P_H=1,8$ кВт, $n_H=1000$ об/мин, $\eta_H=90\%$, $U_H=200$ В. Определить номинальные вращающий момент и ток двигателя.

10. В паспорте двигателя постоянного тока параллельного возбуждения указано, что $P_H=17$ кВт, $n_H=2000$ об/мин, $\eta_H=85\%$, $U_H=200$ В, $I_B=5$ А. Определить номинальные вращающий момент и ток якоря.

11. В паспорте двигателя постоянного тока параллельного возбуждения указано, что $P_H=17$ кВт, $n_H=1000$ об/мин, $\eta_H=85\%$, $U_H=200$ В. Определить вращающий момент, ток двигателя и потери мощности при номинальной нагрузке.

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по дихотомической шкале</i>
100–50	зачтено
49 и менее	не зачтено

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по 5-балльной шкале</i>
100–85	отлично
84–70	хорошо
69–50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение, представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи и формулировку правильного ответа; при этом обучающимся единственно правильное решение; задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место несущественные недочеты в описании хода решения и ответа.

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.